

L'antenna

LA RADIO

Come si costruisce razionalmente
un ohmetro

O. C. 902

**Supereterodina
espressamente co-
struita per la rice-
zione delle O. C.**

(Continuazione e fine)

**ARTICOLI TECNICI
RUBRICHE FISSE
V A R I E T À
I L L U S T R A T A**

15 GENNAIO 1936 - XIV

N. 1
ANNO VIII

DIREZIONE ED AMMINISTRAZIONE:
MILANO - VIA MALPIGHI, 12 - TELEFONO 24-433

L.2

COSTRUTTORI RADIO!

Condensatori elettrolitici



*La Microfarad da
anni produce conden-
satori elettrolitici ad
anodo inciso nelle di-
mension più vittorie.*

Fabbrica Italiana Condensatori

"MICROFARAD.."

MILANO

Via Privata Derganino 18-20
Telefono N. 97077



**QUINDICINALE ILLUSTRATO
DEI RADIOFILI ITALIANI**

NUMERO 1

ANNO VIII

15 GENNAIO 1936 - XIV

Abbonamento annuo L. 30 - Semestrale L. 17 - Per l'Estero, rispettivamente
L. 50 e L. 30 - Direzione e Amm. Via Malpighi, 12 - Milano - Tel. 24-433
C. P. E. 225-438 Conto corrente Postale 3/24-227

Che cosa dovrà essere il teatro radiofonico

In questo numero:

EDITORIALI

ANNO OTTAVO (La Direzione) . . . 3
INDICE GENERALE DELL'ANNA-
TA 1935 17

VARIETA'

CHE COSA DOVRÀ ESSERE IL
TEATRO RADIOFONICO . . . 1

I NOSTRI APPARECCHI

O.C. 902 (Continuaz. e fine) . . . 15
IL T.O. 501 COSTRUITO DA UN
LETTORE 16

ARTICOLI TECNICI VARI

CONDENSATORI INDUTTIVI E
ANTINDUTTIVI 2
I RADIANTI E I CIRCUITI DI
TRASMISSIONE (Guf) 5
GLI ISOLANTI AD A.F., LORO
USO E POSSIBILITÀ NEL CAM-
PO DILETTANTISTICO (Guf) . . . 16
UN ANALIZZATORE DI PRECI-
SIONE 9
L'OHMETRO 11
UNA SUPERETERODINA A 3 VAL-
VOLE 31

RUBRICHE FISSE

LA PAGINA DEL PRINCIPIANTE 14
IL CINEMA SONORO 21
CONSIGLI DI RADIOMECCANICA 23
SCHEMI IND. PER R. M. 24
ELEMENTI DI TELEVISIONE . . 26
RASSEGNA DELLE RIVISTE
STRANIERE 27
CONFIDENZE AL RADIOFILO . . 33
NOTIZIE VARIE 36

Su « La Gazzetta del Popolo » si leg-
gono, intorno ai problemi particolari
del teatro radiofonico, le seguenti giu-
stissime considerazioni di log:

« Si chiuderà prossimamente il concor-
so bandito dall'« Eiar » tra gli scrittori
italiani col lodevole proposito di pre-
parare un repertorio radiofonico accanto
al consueto repertorio del vecchio e nuo-
vo teatro di cui le trasmissioni si nu-
trono. L'annuncio del concorso ha de-
stato molto interesse tra gli autori, ed
è da prevedere una larga partecipazione
soprattutto delle forze giovani a questa
gara delle onde di cui si discorre da
anni in termini astratti. Non possiamo,
infatti, classificare tra i positivi alcuni
recenti esperimenti che, o per impre-
cisione di indicazioni o per difetto di
regia o per la loro stessa struttura an-
cora troppo attaccata agli schemi teatrali,
hanno raggiunto risultati modesti o non
hanno superato nettamente la linea di
demarcazione necessaria a distinguere il
teatro radiofonico e a caratterizzarlo.

« Quando se ne discute, bisogna sgom-
brare il terreno da un equivoco iniziale
in cui quasi tutti gli autori cadono. Fare
del teatro radiofonico non significa scri-
vere semplicemente un lavoro diviso in
scene, nel corso del quale si introduce
una « voce » che trasporta l'ascoltatore
da un quadro all'altro. L'equivoco con-
siste appunto in codesta introduzione
dell'« attore ignoto » incaricato di ren-
dere comprensibili con brevi didascalie
le variazioni di tempo e di luogo del-
l'azione. È chiaro che non basta l'ap-
porto della « voce » a conferire al la-
voro il diritto di appartenenza al teatro
radiofonico. La formula di esso risiede
nella natura stessa del testo che, detto
dagli attori, deve bastare da sé, con la
propria forza di evocazione, cioè con la
propria intima poesia, a situare l'ascol-
tatore nel luogo e nel tempo in cui la
vicenda si svolge, senz'altra intrusione
che non sia quella dei rumori e dello
sfondo sonoro. Il teatro radiofonico de-
ve determinarsi da se stesso. Se no, sia-
mo sempre al teatro adattato al micro-
fono, al teatro radiofonizzato, al teatro
spiegato; e si badi che ogni spiegazione
d'ambiente e di luogo aggiunta al testo
è dimenticata dall'ascoltatore dopo cin-
que minuti.

« D'altra parte non conviene neppure
esagerare nell'ammettere al microfono i
tentativi d'avanguardia (interessanti qua-
si sempre almeno in quanto provengono
da spiriti giovani che cercano vie nuove
e non si contentano dello sforzo minimo
ma tendono a raggiungere il massimo)
perché essi sono in generale poco facil-
mente comprensibili per la massa me-
dia degli ascoltatori.

« Il teatro radiofonico è un'altra cosa:
non è un tentativo, è una realizzazione
completa. Esso comincerà ad esistere
il giorno che si accorderà alla parte pu-
ramente sonora — rumori e sfondo —
il posto che le compete; e, bandito ogni
mezzo d'espressione estraneo alla radio
pura, si realizzerà un'arte esclusivamen-
te verbale in cui la combinazione delle
parole sarà portata a un tale grado di
intensità e di potenza che esse baste-
ranno da sole a creare l'atmosfera ne-
cessaria senza altri suggerimenti e spie-
gazioni (anticipazioni di questo teatro
futuro ce le hanno date talvolta certe
cronache parlate di avvenimenti spor-
tivi, soprattutto di incontri di calcio,
dove veramente la parola è evocatrice
di ambienti, di movimenti e di pas-
sioni collettive). »

Un ottimo libro per i vostri ragazzi:

Ridolfo Mazzucconi

Scricciolo, quasi un uccello

Volume di oltre 200 pagine con 100
illustrazioni a colori, copertina in
quadricromia, elegantemente rilegato.

LIRE VENTI


Ai lettori de « L'antenna » L. 18;
agli abbonati L. 16

Per le ordinazioni rivolgersi alla So-
cietà An. Editrice

« IL ROSTRO »
Via Malpighi, 12 - MILANO

Condensatori induttivi e antiduttivi di SECONDO PALOSCHI

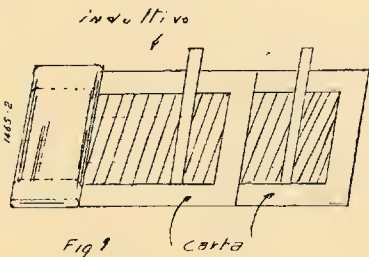
È noto che nei piccoli condensatori fissi, cosiddetti « cartucce » come dielettrico vengono impiegate delle lunghe striscie di carta di puro lino, mentre le armature metalliche sono costituite da nastri sottili di stagno.



I fogli metallici vengono avvolti coi fogli di carta per una certa lunghezza, cioè fino ad ottenere la capacità desiderata. Il modo secondo il quale viene effettuato l'attacco dei terminali esterni determina la caratteristica induttiva o antiduttiva del condensatore.

Si ha il tipo induttivo quando gli attacchi esterni sono semplicemente fatti aderire all'inizio delle armature metalliche, come dimostra la fig. 1. La corrente elettrica, in questo caso, per propagarsi su tutta la superficie delle armature deve girare, come in una bobina d'induttanza, in modo che il condensatore crei intorno a sé un campo elettromagnetico come avviene nelle bobine d'induttanza stesse. È intuitivo che questo tipo di condensatore non si presta per le alte frequenze.

Nei condensatori antiduttivi le armature vengono fatte sporgere da ambedue i lati della carta, come dimostra la figura 2, e i fili di collegamento sono saldati ad esse, non in un solo punto, come accade se il condensatore fosse induttivo, ma su tutta la lunghezza, cioè saldando tutto l'intero nastro metallico. In questo modo la corrente elettrica non ha da circolare ed il condensatore non crea alcun campo elettromagnetico.

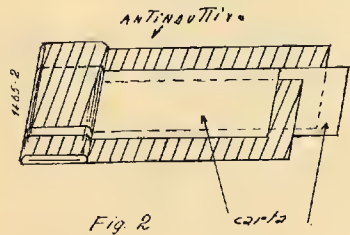

I condensatori con avvolgimento antiduttivo presentano notevoli vantaggi rispetto a quelli con avvolgimento induttivo, in quanto è provata l'assoluta necessità d'impiego di condensatori aventi questo tipo di avvolgimento nei circuiti moderni, specialmente oggi che vengono usate alte ed altissime frequenze

nella ricezione. Infatti, questi tipi di condensatori possono essere impiegati nei ricevitori con gamma per onde corte, per la loro minima anti-induzione.

Nella costruzione di un condensatore antiduttivo viene impiegato circa il 25 per cento di maggiore materiale rispetto a quello impiegato per i condensatori induttivi, risulta perciò giustificato il lieve maggior prezzo di questi condensatori, che in definitiva sono più economici in quanto il radiotecnico od il dilettante ha imparato troppo bene a pro-

prie spese il pericolo al quale va incontro disponendo nei suoi circuiti dei condensatori la cui qualità non sia perfetta il più possibile sotto ogni rapporto.

SECONDO PALOSCHI

Nuovi esperimenti di Marconi con le microne


Guglielmo Marconi riprenderà entro il corrente mese le esperienze con le microne. Dette esperienze avranno per scopo la possibilità di collegare due località separate da ostacoli. Saranno anche riprese da Marconi alcune interessanti esperienze sui fenomeni delle microne da lui preconizzate fin dal 1922 in una conferenza tenuta a Nuova York.

VIA CADORE N. 43
Telefono N. 54-342
MILANO

LESA

Fabbrica Italiana
di parti staccate
per l'industria
radiofonica

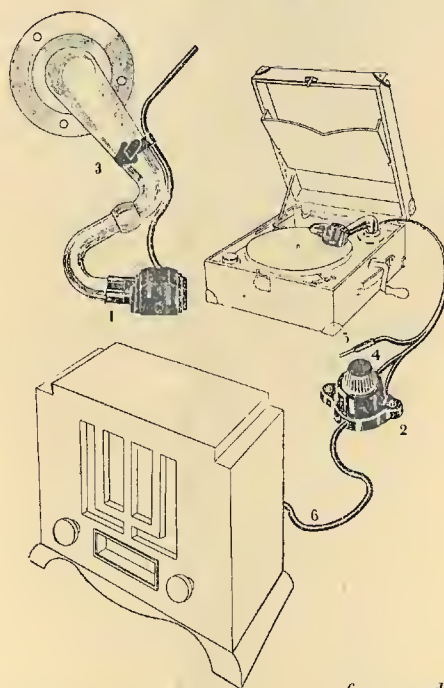Pick-up - Potenzimetri - Indicatori di sintonia -
Quadranti luminosi - Motori a induzione
Complessi fonografici



1. Pick-up G. B. Edis.
2. Regolatori di voce H.
3. Fascette reggi cordone.
4. Terminali del cordone del pick-up da innestarsi nel potenziometro H.
5. Terminale del cordone da lasciare libero.
6. Terminali del cordone del potenziometro da innestare nella presa fonografica dell'apparecchio.

“Omnia”

Grande articolo produzione “LESA”

Combinazione del diaframma elettromagnetico (pick-up) modello B. G. Edis con il regolatore di voce mod. H. In vendita presso tutti i migliori negozianti in apposita scatola chiusa e sigillata.

Prezzo al pubblico
Lit. 66 completa

La Ditta “LESA” specializzata nella costruzione di pick-up mette a disposizione del pubblico questo nuovo articolo allo scopo di diffondere l'uso dei diaframmi elettromagnetici creando la possibilità per tutti di usare il disco con rendimento di gran lunga superiore di quel che si possa ottenere con i comuni diaframmi acustici.

Chiunque possieda un piccolo apparecchio radio qualsiasi, un comune fonografo e l'“Omnia” ottiene: la ricezione radio - l'uso del comune fonografo - la riproduzione fonografica con diaframma elettromagnetico.

Ottiene insomma l'apparecchio radio, il fonografo e il radio-fonografo senza ricorrere ad apparecchi costosissimi.

Il Pick-up G. B. Edis può essere usato con 3 resistenze diverse, e cioè: 500, 1.000 e 1.500 ohms e. c. Ciò è molto pratico, potendolo così adattare facilmente alle diverse caratteristiche dei circuiti radio. La variazione delle resistenze si ottiene innestando nella spina del potenziometro H due dei tre fili del pick-up. Innestando il nero e il rosso, la resistenza sarà di 500 ohms. Innestando il nero e il giallo la resistenza sarà di 1000 ohms. Innestando il rosso e il giallo la resistenza sarà di 1.500 ohms.

Per l'attacco del pick-up al braccio tengasi presente che questo è stato previsto per qualunque tipo di fonografo, come dimostrano le apposite guide contenute nel canotto.

15 GENNAIO



1936 - XIV

Anno ottavo

Con questo numero, « l'antenna » entra nel suo ottavo anno di vita. Ci sia consentito di ricordare la ricorrenza della nostra nascita con legittimo compiacimento, perchè la vita del periodico non è stata inutile, nè infruttuosa. Venuto alla luce quando la radio entrava nella sua prima fase di faticoso sviluppo in Italia, esso ha contribuito ad allargarne la diffusione ed a formare una numerosissima legione di dilettanti. I quali, com'è noto, sono, a loro volta, cellule di propaganda radiofonica d'impareggiabile efficacia; perchè, non dimentichiamolo, il dilettante ha la passione e lo zelo del neofita, anche quando neofita non è più, e trova, nel far proseliti, una gioia che quasi uguaglia quella in cui cerca premio e soddisfazione ai suoi studi, alle ricerche ed alle prove pazienti.

Ma « l'antenna » non ha, fra i propri lettori ed abbonati, soltanto principianti e dilettanti; annovera anche una bella schiera di dotti ed un numero assai considerevole di radiomeccanici e di radiotecnici. Ciò dimostra che le direttive redazionali, a cui s'ispira il periodico, seguono una giusta linea scientifica e didattica, adatta a soddisfare le diverse esigenze d'un vasto pubblico, composto di tecnici, di giovani che muovono i primi passi nell'affascinante materia e di persone che a questa si dedicano esclusivamente per ragioni professionali.

In sette anni, ne ha fatto cammino, « l'antenna ». Ci asterremmo da questa dichiarazione, la quale può esser facilmente tacciata d'immodestia, se non sapessimo che quanto affermiamo è largamente convalidato da attestazioni e riconoscimenti continui, provenienti da ogni ordine di lettori. Non c'è numero che non contenga alcuni di codesti giudizi; ma se dovessi-

mo pubblicare tutti quelli che la posta ci recapita giornalmente, saremmo costretti a trasformare la rivista in un'antologia di consensi. E ciò non sarebbe davvero encomiabile. A questo proposito, non sarà male osservare che non c'è neppure un abbonato che nel mandare la sua quota di rinnovo dell'associazione, non aggiunga una calorosa parola d'elogio e di simpatia.

La rivista ha cambiato più volte aspetto e sostanza, per seguire un nostro attivo concetto di miglioramento e di rinnovamento ed andare incontro alle richieste del pubblico. Ma costante è rimasto l'impegno di renderla sempre più viva, varia ed interessante; ed oggi si può affermare, senza tema di smentita, che « l'antenna » con la sua ricca collaborazione (alla quale partecipano ferratissimi tecnici e giovani ben preparati, che fanno le loro prime prove come scrittori) e le molte rubriche di nuova o recente istituzione, ha raggiunto un grado di compilazione tale da rendersi utile ad ogni categoria di cultori di radiotecnica.

Le miglurie non cesseranno d'essere oggetto della nostra vigile premura; e, come per il passato, non rimarremo sordi ai suggerimenti dei nostri lettori. Non chiediamo di meglio che di soddisfare le loro legittime richieste e di riuscire a render la rivista sempre più bella ed interessante. E per conseguire tali scopi non badiamo certo ai sacrifici. Ne abbiamo dato ripetutamente la prova. Quindi non abbiamo bisogno di far promesse mirabolanti. Anche perchè, e i nostri fedeli amici hanno potuto giudicarci alla prova, noi abbiamo l'abitudine di mantenerle scrupolosamente.

Da qualche mese, la rivista, conformandosi



non lasciatelo dire!...

Mente chi afferma che i radio-disturbi non sono eliminabili. Non credetegli, non lasciatelo dire! È dimostrato che i disturbi provenienti dall'antenna possono essere eliminati con adatta installazione, e che quelli provenienti dalla rete di illuminazione possono essere soppressi unicamente con l'applicazione di un « Silenziatore Filtro » Ducati Mod. 2503.1

PROTEGGETE IL VOSTRO APPARECCHIO CONTRO I RADIO-DISTURBI. BLOCCATELI ALLA SUA ENTRATA CON UN « SILENZIATORE FILTRO »!



250 Radiotecnici Autorizzati sono a Vostra disposizione. Sono specializzati nel migliorare le audizioni e nell'eliminare i disturbi. Chiedete il "Listino 2500" che contiene l'elenco completo dei Radiotecnici Autorizzati della

DUCATI

a direttive superiori di disciplina nazionale, ha dovuto ridurre il numero delle proprie pagine, ma, per evitare un sensibile danno ai lettori, ha pure considerevolmente ridotto lo spazio riservato alla pubblicità ed ha soppresso quasi completamente la varietà, in modo che il testo tecnico, come estensione, è rimasto pressoché invariato.

I lettori avranno notato che da qualche tempo « l'antenna » ha modificato il proprio indirizzo tecnico. Senza abbandonare i circuiti per le onde lunghe e medie e gli apparecchi a galena, ha voluto dare un maggiore sviluppo agli studi ed alle esperienze intorno alle onde corte. Ha seguito, ciò facendo, il netto orientamento della radiotecnica che è prevalentemente rivolto, appunto, ai complessi ed affascinanti problemi delle onde corte. In questo campo, che tanto deve all'appassionata operosità dei dilettanti, i dilettanti stessi possono trovare una copiosa fonte di soddisfazioni; e un giorno, auspicatissimo giorno, quando tornerà ad esser consentita in Italia l'attività radiantistica, i giovani conseguiranno, nel diletto formativo della ricetrasmisione, il più ambito premio alla loro severa vigilia di preparazione.

Mentre porghiamo ai lettori tutti il nostro saluto augurale per l'anno appena iniziato, volgiamo un pensiero affettuoso alle molte centinaia di assidui de « l'antenna » che in Africa Orientale tengolo alto, a servizio della Patria, la fama e il valore della radiotecnica italiana.

La Direzione

Il nostro Concorso si chiude il 31 gennaio

Ricordiamo che la scadenza del nostro concorso, prorogata perché i partecipanti alla gara non sono ancora molto numerosi, è definitivamente fissata al 31 gennaio 1936-XIV. La scarsa partecipazione è probabilmente dovuta al fatto che molte classi di giovani e tutti gli specialisti della branca elettrotecnica vestono il grigioverde o il kaki coloniale. Ma fra i giovanissimi, che non hanno ancora obblighi militari, non dovrebbe mancare un nucleo di cultori della radio, capaci di cimentarsi nella nostra gara. Della stessa, per comodità di chi non le conosce, ripetiamo le norme:

« La Direzione de « l'antenna » bandisce un concorso, riservato agli iscritti al Guf ed ai Fasci Giovanili, per uno scritto della lunghezza normale d'un articolo della rivista (dalle 2 alle 4 pagine) su un argomento tecnico concernente la radio o branche tecniche affini. Quindi: radiofonia, radiotelegrafia, televisione, onde corte, cinema sonoro, ecc. Il regolamento del concorso è il seguente:

1°) Possono partecipare alla gara i giovani che comprovino d'appartenere al Guf o ai Fasci Giovanili del P. N. F.

2°) I manoscritti (meglio se dattiloscritti) dovranno pervenire alla Direzione de « l'antenna », via Malpighi, 12 - Milano, entro la mezzanotte del 31 gennaio 1936-XIV.

3°) Tre sono i premi da assegnare ai migliori articoli:
1° premio L. 250;
2° premio L. 150;
3° premio L. 100;

Idee, fatti ed esperienze di « Gufini »

I Radianti ed i circuiti di trasmissione

(Continuazione; ved. num. precedente).

I trasmettitori con due valvole oscilatrici, dato che vi è meno facilità di perdite di radio frequenza, perché il circuito è perfettamente bilanciato, rendono più del doppio di un trasmettitore ad una valvola, nelle stesse condizioni di funzionamento. La messa a punto di tale circuito è uguale a quella dell'Hartley.

Esistono anche trasmettitori a due valvole in opposizione con controllo a cristallo. In un numero precedente de « l'antenna » si può vedere lo schema di un circuito di tale tipo, che è di ottimo rendimento, descritto al Gufino A. Passini.

I trasmettitori del 2° tipo, come si è già visto a fig. 2 sono formati da un oscillatore e da un amplificatore.

Per quanto riguarda l'oscillatore, esso è uguale al trasmettitore ad una valvola descritto a fig. 1. Appunto per tale ragione si dimostra molto utile il metodo, già indicato in queste colonne, detto « Progressivo ».

L'amplificatore costruttivamente è più semplice dell'oscillatore. Nella parte superiore dello chassis metallico esistono tutti i pezzi attraversati da radiofrequenza, di sotto tutti gli altri, ossia le impedenze, i condensatori di blocco, eccetera.

Per la messa a punto si procede come segue. Supposto che l'oscillatore sia già a posto, si collega all'amplificatore e si accende tutto il trasmettitore, lasciando però distaccata la presa della tensione anodica alla placca dell'amplificatrice.


Quindi colla solita spira di filo di rame col lampadino, o meglio con un ondometro ad assorbimento, od un amperometro a radiofrequenza, si osservi se l'amplificatore è neutralizzato. Se la lampadina si accende, o l'amperometro segna passaggio di corrente, significa che l'amplificatore non è neutralizzato; si dovrà perciò variare la capacità del condensatore di neutralizzazione sino a che non si noterà più corrente di radiofrequenza. Le migliori condizioni di lavoro dell'amplificatore sono quelle in cui la capacità del neutrocondensatore è a un massimo, mentre il numero delle spire comprese tra la presa anodica ed il condensatore di neutralizzazione sono un minimo. Ciò si otterrà per tentativi.

Una volta neutralizzato l'amplificatore, si applica la tensione anodica alla valvola.

La sintonia dell'amplificatore si noterà

allora dal mA di placca che segnerà il minimo di corrente anodica. Fuori sintonia la corrente anodica sale a valori elevati; si consiglia quindi di adoperare il tasto come interruttore. Tale tasto verrà tenuto pressato per il tempo appena sufficiente per leggere la corr. anodica.

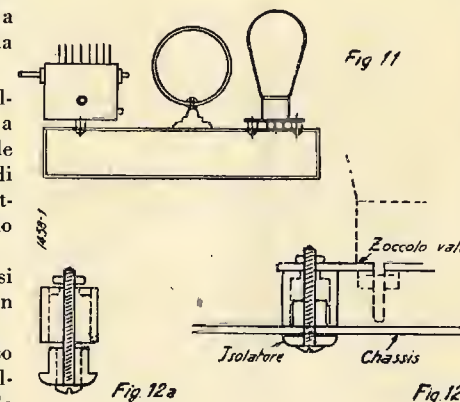Si avvicina quindi leggermente la bobina di antenna a quella della placca,



e si procede alla sintonizzazione dell'aereo. Ciò viene fatto, in mancanza di amperometro sull'aereo, in questa maniera. Si incomincia con il circuito di antenna molto fuori sintonia, ed il circuito di placca dell'amplificatore sintonizzato al minimo di corr. anodica.

Sintonizzando poi adagio adagio il circuito di aereo si noterà che la corrente di placca aumenterà gradatamente. Allora, ad ogni piccolo cambiamento nella sintonizzazione d'aereo, bisogna riaggiustare la sintonia del circuito di placca sino a che si ha un nuovo minimo di corr. anodica.

Ciò sarà fatto progressivamente finché, finalmente, si troverà un punto dove la corrente di placca non aumenterà più variando il condensatore d'aereo. A questo punto, portando il condensatore del circuito di placca dell'amplificatore fuori risonanza si noterà un aumento di corrente anodica. Portando fuori risonanza invece il condensatore di antenna si noterà una diminuzione di corrente anodica.

Dopo che l'intero trasmettitore è stato messo a punto in questo modo si stringe l'accoppiamento di aereo.

Trasmettitori a più valvole.

I trasmettitori di quest'ultimo tipo sono tutti derivati dai primi due tipi descritti. Gli amplificatori intermedi possono eseguire anche la funzione di raddoppiatori di frequenza. Lo schema elettrico dei raddoppiatori è infatti uguale a quello degli amplificatori. La sola

differenza sta nella tensione negativa delle valvole raddoppiatrici, che in questo caso è molto superiore della normale, e nel diverso valore del circuito di sintonia.

Lo sperimentatore quindi potrà sbizzarirsi nella costruzione di trasmettitori di diverso tipo, aventi una o due valvole raddoppiatrici ed amplificatrici.

È sempre consigliabile, per la migliore stabilità dell'apparecchio, interporre fra l'amplificatore finale ed il raddoppiatore un amplificatore intermedio, che in gergo internazionale viene chiamato « buffer ». Un trasmettitore di questo tipo viene indicato abbreviatamente in questo modo: CO-ED-BF-PA ossia oscillatore a cristallo-raddoppiatore di frequenza-amplificatore intermedio (buffer) amplificatore finale di potenza.

Ormai non ci sarebbe altro da dire sui trasmettitori a più valvole, neppure sui circuiti « Six Band Exciter » — « Tri-Tet » — « Doubler-Doubler » indicati in precedenza.

Tuttavia dato l'interesse suscitato dal « Six Band Exciter » si crede far cosa utile al lettore, pubblicando i valori delle varie parti che lo compongono, secondo quanto consigliato da « QST » americano (numero di ottobre 1934).

I 4 cond. var. hanno il seguente valore: 1° cond. = 100 cm. (oppure 50 cm. Geloso); 2° 3° e 4° cond. = 20 cm. (Geloso).

I condens. di blocco che vanno a terra: 10.000 cm.

I 3 condens. fissi di griglia hanno il valore di 1000 cm.

Il condens. fisso in serie al cristallo: 1000 cm.

Le impedenze hanno i soliti valori.

Le resistenze (4) hanno i seguenti valori: la prima sulla griglia del cristallo 5000 Ohms — la seconda della stessa valvola ha un valore di 20.000 Ohms — le altre due resistenze della seconda valvola hanno un valore di 10.000 Ohm.

Si raccomanda di usare condensatori fissi della migliore qualità, antinduttivi, ed isolati a mica. Lo scrivente ha adoperato, con esito soddisfacente, i condensatori della S.S.R. Ducati.

I vari pezzi del TX possono essere disposti nel modo che ognuno crede più opportuno.

Al disopra dello chassis di alluminio vi sono solamente le valvole e le bobine ed il cristallo nel suo supporto; al disotto si trovano tutti gli altri pezzi. Al disopra dello chassis non passa nessun filo.

Dal prospetto che segue, si rileveranno le dimensioni ed il numero di spire delle bobine. Tutte le bobine sono costruite su tubo, sul quale sono fissate

con liquido Ipertritolul (liquido ad alto potere isolante), tranne che la bobina per 5 metri che è costruita completamente in aria.

Tale oscillatore ha abbastanza potenza per prove di laboratorio ed a piccola distanza.

La potenza a radiofrequenza può essere amplificata facendo seguire a tale oscillatore un amplificatore. Per amplificatori in push-pull si adopererà il collegamento indicato nel circuito suddetto. Per amplificatori comuni ad una valvola, basta collocare ad ogni placca della 53 un condensatore fisso, di 1000 cm. di capacità, la cui uscita va alla griglia della valvola amplificatrice. La frequenza desiderata viene scelta applicando alla griglia della valvola amplificatrice uno dei suddetti 4 condensatori.

Per chi non avesse un cristallo e desiderasse sperimentare tale circuito, può applicare all'entrata della 53, dove viene comunemente posto il cristallo, una corrente a radiofrequenza proveniente da un piccolo oscillatore ad una valvola costruito a parte.

Il diametro del tubo supporto è di 4 cm. tranne che per la induttanza da 5 metri che è avvolta in aria, ed ha un diametro di cm. 3.

La presa viene calcolata a partire dalla parte connessa a terra a mezzo del cond. fisso. Le spire sono avvolte spaziate in modo da occupare la lunghezza indicata nel prospetto. Le induttanze di accoppiamento all'amplificatore sono costituite da due spire del medesimo filo, e sono avvolte fra le spire della induttanza principale, dalla parte connessa a terra. Le bobine sono tutte intercambiabili fra di loro, ed appunto perciò i contatti devono essere fatti su un piedino di valvola a 5, tranne che per la bobina da 5 metri.

Spedite oggi stesso il vaglia per l'abbonamento; non domani!

Induttanze dell'oscillatore.

Frequenza	Mc. 1,75	3,5	7	14	28	56
Numero spire	50	35	20	10	4	3
Presa a spire	20	12	6	3	1 1/3	—
Lunghezza cm.	4	4	4	3.-	2	2,5
Diam. filo mm.	0,30	0,7	1,3	1,3	1,6	2,5

VIRGINIO COTTA del Guf di Savona

Gli isolanti ad A. F., loro uso e loro possibilità nel campo diletantistico

La necessità di possedere isolanti veramente efficienti sulle onde corte ed ultra-corte, ha promosso sin dal 1932 una serie di esperienze di laboratorio che hanno fruttato alla tecnica moderna, nuove, interessanti possibilità.

Già da tempo, si era sentita la mancanza di una o di tutta una serie di isolanti capaci di rispondere appieno ad ogni particolare requisito richiesto. L'orientamento decisivo delle ricerche su frequenze ultra elevate ha efficacemente contribuito alla risoluzione dei vari problemi.

In Germania, soprattutto, lo studio venne intrapreso e condotto con serietà di intenti. Ben presto, infatti, comparivano i primi isolanti ceramici a basse perdite dielettriche. La difficoltà d'uso di isolanti naturali « tipo » mica e quarzo, derivata da varie ragioni di indole pratica, veniva decisamente superata per mezzo dei nuovi ritrovati.

Mica e quarzo però, benché costosi e difficili a trattarsi, conservano tuttora il loro posto incontrastato là dove esigenze assolute richiedono il non plus-ultra anche a costo di inevitabili difficoltà tecniche.

Con lo studio delle ceramiche isolanti, procede contemporaneo lo studio dei prodotti organici sintetici quali bachelite, ebanite ed altri, che subiscono un progressivo sviluppo, dopo una lunga serie di proficue esperienze. Così al grup-

po degli isolanti, si aggiungono nuovi interessanti elementi.

Quindi, riesce naturale che gli odierni stampaggi a basi fenoliche, male si adattino ad un confronto con gli equivalenti degli scorsi anni.

Alte perdite dielettriche, tendenza ad assorbire umidità, vennero validamente combattute mediante l'uso di prodotti purissimi. Ciò nonostante, il loro uso in parti delicate di ogni circuito ad A.F., oggi, di massima, viene evitato in vista dell'alterazione che si manifesta ad ogni variazione di temperatura od in presenza di forti percentuali di umidità.

La paraffina pura, ottima quanto a qualità dielettriche, non poté trovare largo impiego causa la sua instabilità fisica, mentre l'ebanite caratterizzata da un isolamento elevatissimo e da una notevole indipendenza dall'umidità, presentando perdite elevate ad A.F. ed instabilità alla luce, venne piuttosto trascurata.

La possibilità di stampare in qualsiasi foggia gli ottimi isolanti ceramici, era naturale contribuendo ad un loro ulteriore sviluppo accresciutosi ancora attraverso la vasta gamma dei prodotti e le loro molteplici possibilità. A seconda degli scopi, si scelgono materiali con minime perdite dielettriche (Calit, Calan, Ultra-Calan, idrosilicati di magnesio) oppure altri con elevata costanza dielettrica e basse perdite (Condensa N.,

Condensa C., biossido di Titanio) ovvero il Tempa ed il Tempa S. (silicati di magnesio ed alluminio), noti per la costanza delle loro caratteristiche, indipendentemente dalla temperatura.

Da un ulteriore perfezionamento del Trolitul, una grande casa Italiana ha ricavato un prodotto interessantissimo denominato Ipertritolul, e contrassegnato da una serie indiscutibile di vantaggi che si possono riassumere in:

- perdite A.F. bassissime,
- igroscopicità nulla,
- basso peso specifico (inferiore a quello delle porcellane),
- bassa costante dielettrica,
- elevata resistenza alla trazione e possibilità come per i prodotti ceramici, di stampaggio in ogni forma. A queste ottime qualità fanno riscontro due lievi



lacune: assoluta impossibilità di lavoro ad oltre 80 centigradi di temperatura ed intolleranza di alcool, benzina e simili.


Dal punto di vista puramente diletantistico, nessuno di questi prodotti si impone (specialmente le porcellane), a causa dell'impossibilità di una facile lavorazione a domicilio del radiofilo.

Sotto questo aspetto, possiamo giudicare perfettamente indovinato un gruppo di materie plastiche a base di acetato di cellulosa nominate: Nacrolaque, Rodoid e Cellon. Queste sostanze si presentano in commercio normalmente sotto forma di lastre e tubi, pressoché imbustibili.

Possiedono bassa costante dielettrica. Bassissime perdite A.F. Basso peso specifico. Igroscopicità nulla, oltre alla dote estrinseca di essere perfettamente lavorabili, ed aver costo insignificante. Un normalissimo archetto da traforo le taglia perfettamente, mentre poche gocce di acetone congiungono alla perfezione due pezzi fra loro. Al dilettante meticoloso che volesse provare sperimentalmente, strumenti alla mano, le caratteristiche degli isolanti elencati, consigliamo l'uso di un normalissimo oscillatore per onde ultra-corte avente nel circuito di griglia uno strumento da 1 m.A. A seconda delle maggiori o minori deviazioni dell'ago, si potrà giudicare della bontà o meno dell'isolante usato come supporto per le bobine di griglia o di placca. Sarà così facile farsi un concetto concreto di che significhi perdita di energia ad A.F. attraverso materiali

isolanti, e si comprenderà come per un apparecchio radio in genere, sia trasmettente che ricevente, è necessario mantenere le perdite al più basso valore possibile per convogliare all'aereo la maggiore energia evitando dannosi riscaldi-

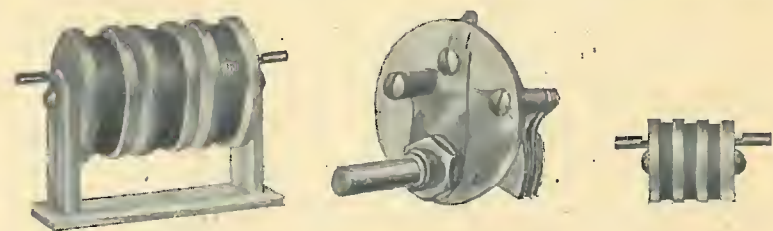contatti mal sicuri dovuti all'effetto strisciante, possibile ossidamento delle giunzioni, ci hanno indotti a studiare un tipo di micro-variabile che rispondesse appieno ai requisiti che ci eravamo imposti. Smontato il complesso in parola,



menti, per elevare nel contempo sensibilità e selettività in complessi ricevimenti.

Sulla scorta di queste considerazioni pratiche abbiamo voluto sperimentare il Nacrolaque, sostituendolo ad altri isolanti normali, quale supporto per le bobine ad onde corte, quale sostegno per impedenze ad A.F., come basetta per microcondensatori. Gli ottimi risultati ottenuti meritano di essere resi noti. E questo facciamo nella certezza di offrire un vantaggio non disprezzabile alla comunità degli amatori delle onde.

Avevamo notato come l'uso dei normali « Verniero » del commercio, arrecasse noie di vario genere nella pratica della ricezione ad elevatissime frequenze. Elevate perdite ad A.F. attraverso isolante di normalissima qualità,

sostituito il sostegno di bachelite con altro di Nacrolaque ben levigato, avente dimensioni perfettamente eguali al precedente, salvo una leggera differenza di spessore intesa a compensare i pochi decimi di millimetro sottratti alla boccia centrante con la necessaria limatura del bordo ribattuto sulla vecchia basetta, abbiamo proceduto ad una nuova ribattitura. Lucidate con detersivo antiossidante le lamelle, si iniziò con meticolosità il montaggio, curando il perfetto allineamento delle armature (facile ad ottenersi eventualmente allargando il foro di fissaggio), non senza aver stretto tra l'ultima variabile ed il relativo dado, un capofilo cui andrà saldato un brevissimo conduttore (non avvolto in spirale per non creare nociva induttanza)

LESA

ha pubblicato il nuovo catalogo novembre 1935. Esso contiene la descrizione completa di tutti i suoi articoli. Ne sarà fatto invio gratis a tutti coloro che invieranno l'unito talloncino, debitamente compilato, al seguente indirizzo:

LESA - MILANO - Via Bergamo 21
Telefono 54342

Nome
Via
Città
Indicare se: costruttore riparatore rivenditore tecnico
 impiegato amatore
A.

TERZAGO - MILANO
Via Melchiorre Giola, 67
Telefono N. 690-094

Lamelle di ferro magnetico tranciate per la costruzione dei trasformatori radio - Motori elettrici trifasi - monofasi - Indotti per motorini auto - Lamelle per nuclei comandi a distanza - Calotte - Serrapacchi in lamiera stampata - Chassis radio

CHIEDERE LISTINO

la cui seconda estremità verrà stretta nella parte inferiore della molla di frizione. Un doppio, ottimo contatto si ottiene fra lamine mobili e loro morsetto di collegamento, in vista anche dell'azione di cursoio esercitata dalla molla di centraggio. Agendo su questa e sull'avvitamento delle lamine variabili sul loro albero, si riuscirà a centrare il tutto in maniera perfetta. Da ultimo, una goccia di stagno preparato salderà le armature ai loro perni, mentre con una lima sottile verranno eguagliati i solchi. Dalla fotografia appare chiaramente il nuovo montaggio ultimato. Ricordiamo che si dovrà porre attenzione a non riscaldare eccessivamente il metallo, poiché il nacrolaque a diretto contatto, può rammolirsi con quale effetto è facile immaginare!

Incoraggiati dal successo di questa prima modificazione, abbiamo pensato di costruire una serie di supporti per impedenze ad A.F., veramente a minima perdita. È logico pensare che le dimensioni del sostegno isolante dipendano dal numero di spire da avvolgersi, volta per volta.

Il tipo visibile nella fotografia (impedenza di placca), comporta 300 spire di filo da 15 % smalto, equamente suddivise nelle 3 gole. Si ritaglia da una lastra di Nacrolaque dello spessore di

circa 2 mm., quattro dischetti del diametro di 2 cm. e 3 di 1,5. Si forano con punta n. 5 nel centro i dischi interni, col n. 3 gli esterni. Dopo averne perfettamente liscii i bordi con carta vetrata, si pongano alternativamente uno sull'altro, avendo cura di pennellare con acetone entrambe le facce a contatto. Al centro delle flange esterne verranno strette due viti destinate a sostenere tutto il complesso mediante due capofili opportunamente piegati ad angolo retto. Gli stessi fili rigidi di collegamento contribuiranno validamente allo scopo. Si inizierà a questo punto un regolare avvolgimento, saldando gli estremi del filo ai capicorda.

Sarà facile filettare i due fori opposti, inumidendo con acetone le flange e forzando le viti. L'impedenza verrà montata sospesa a circa 3 cm. dallo chassis.

A nostro giudizio, il suo uso si impone sia per l'esiguità delle perdite ad A.F., sia per il campo ridottissimo provocato, che per la facilità del suo montaggio. Ricorderemo infine che sempre allo scopo di ridurre le perdite è consigliabile, nel limite del possibile, suddividere l'avvolgimento nel maggior numero di gole.

L'impedenza di maggior mole visibile in fotografia, costituisce con un condensatore di adatto valore in parallelo un

filtro fonico con risonanza a 1000 cicli. Esso venne impiegato come selettore in B.F., in un apparecchio O.C. di particolare interesse.

Anche di questo daremo dati costruttivi, schemi e caratteristiche, appena ci sarà possibile.

Dell'impedenza in parola, promettiamo ulteriori notizie al prossimo numero. Vi tratteremo anche di uno speciale interessante supporto per bobine ad onde cortissime di rendimento insuperabile, isolato praticamente in aria.

Per oggi ci basta segnalare ai lettori dell'« antenna » che una nuova Sezione Radiotecnica, costituitasi in seno al Guf, persegue i suoi scopi con serietà d'intenti e fascistica volontà d'azione.

(Continua).

GUIDO SILVA
Dirigente la Sez. Radiotecnica
del Guf di Bergamo

Nel n. 21 del 10 novembre u. s. de « l'antenna », abbiamo pubblicato che il nostro egregio collaboratore Guido Silva era istruttore dei Corsi Divulgativi per Radiotelegrafisti di Bergamo. Siamo caduti in un'inesattezza, che ci preme di rettificare. L'istruttore di detti corsi è da tre anni l'ing. Edmond Ulrich.

RADIO ARGENTINA di ALESSANDRO ANDREUCCI

Via Torre Argentina, 47 (lato Teatro) - ROMA - Telefono 55-589

Richiedere il Listino N. 7

Il magazzino più fornito della Capitale per parti staccate radio - valvole termoioniche di tutte le marche - riproduttori elettro-magnetici - complessi fonografici - scatole di montaggio onde corte e medie - strumenti di misura - microfoni per incisioni ecc. ecc.

Sirennà per il nuovo anno

A chiunque ne faccia richiesta entro il 15 Gennaio 1936

SCATOLA DI MONTAGGIO R. A. 3 - La migliore scatola di montaggio esistente sul mercato per sensibilità e chiarezza - Materiale di classe delle migliori marche - Altoparlante *Geloso* e non di marca ignota - Valvole *Fivre* o *Zenith*. La nostra scatola R. A. 3 offre la possibilità di possedere un apparecchio superiore a quelli attualmente esistenti in commercio.

PREZZO, franco di porto ed imballo . . . L. 315.—

Richiedere il Listino N. 7

RADIO ARGENTINA è sinonimo di buon prezzo, ottimo materiale, serietà, servizio inappuntabile.

Un analizzatore di precisione ottenuto mediante un semplice milliamperometro a bobina mobile da 1 m. A. 100 m. V.

di ROBERTO AKAR

La necessità di misure nel campo radio, l'eccessivo costo di alcuni strumenti e soprattutto l'utilizzazione dei milliamperometri che già ogni radioamatore o radioriparatore possiede, senza immobilizzare denari per ulteriori acquisti, hanno indotto allo studio del miglior sfruttamento di un semplice milliamperometro con caratteristiche 1 m.A. 100 m.V. fondo scala, traendone risultati sorprendenti.

Materiale occorrente per l'analizzatore.

- 1 Milliamperometro da 1 m.A. 100 m.V. scala con 50 suddivisioni.
- 1 Raddrizzatore ad ossido M.B.S. 5 m.A. (Westinghouse).
- 1 Commutatore a 12 posizioni.
- 1 Potenzimetro a filo da 400 μ con punto neutro ed interruttore.
- 1 Invertitore di corrente.
- 1 Serie di resistenze da 250.000, 150.000, 50.000, 40.000, 9300, 3900, 600 μ .
- 1 Serie di shunt da 9,07, 1,03, 0,61, 0,20, 0,20 Ω .
- 1 Condensatore da 2 m.F., tensione di prova 500 - 1000 Volta.
- 1 Batteria tascabile da 4,5 Volta.
- 6 Boccole e fili di connessione.

Un semplice sguardo al circuito sotto-indicato, dà la sensazione della massima facilità di costruzione, come lo è realmente.

Modo d'impiego.

Misure di tensione a corr. cont.

Invertitore B sulla pos. c.c., potenziometro C sulla pos. O, commutatore F sulla pos. indicante il valore massimo presumibile da misurare.

Si connettono i fili di linea seguendo la polarità colle boccole +V - AV l'indice si sposterà sulla scala coprendo un certo numero di suddivisioni che moltiplicate per il coefficiente corrispondente al valore di fondo scala usato, darà il valore in Volta della tensione in esame.

Esempio: se il valore di fondo scala è 250 Volta, al quale corrisponde un coefficiente di 5 Volta per suddivisione e l'indice nella misura di ferma sulla 30 suddivisione, si ha

$$30 \times 5 \text{ Volta} = 150 \text{ Volta}$$

Misura di intensità di corrente c.c.

Disposizione dei circuiti come sopra - connessione dei fili di linea colle boccole +A - AV - lettura sulla scala del milliamperometro del valore corrispondente, moltiplicato per il coefficiente relativo al valore di fondo scala usato.

Esempio: portata a fondo scala 10 m.A. coefficiente moltiplicatore 0,2 m.A. per

divisione. Se l'indice si ferma p. es. sulla 43 suddivisione il valore reale misurato in m.A. è di:

$$43 \times 0,2 \text{ m.A.} = 8,6 \text{ m.A.}$$

Misura di tensione a c.a.

Invertitore B sulla posizione c.c., potenziometro C sulla posizione O, commutatore F sulla posizione indicante il valore massimo presumibile da misurare.

Si connettono i fili di linea colle boccole ω V e ω VU e l'indice spostandosi coprirà un certo numero di suddivisioni della scala. Si riporta sulla scala doppia dei valori prestabiliti qui rappresentata lo stesso numero di suddivisioni coperte

la medesima posizione dell'indice sulla doppia separata ed in corrispondenza della 18ª suddivisione dello strumento, corrisponde la 20ª suddivisione per la c.a. Si avrà quindi:

$$20 \times 2 \text{ V} = 40 \text{ Volta}$$

(Tensione in c.a. misurata)

Misure di tensione d'uscita

Si procede come sopra: i fili di linea dovranno essere connessi colle boccole U e VU.

Misure di resistenze fino a 1 Megaohm

Invertitore B sulla posizione c.c., commutatore F sulla posizione 1 Megaohm (posizione neutra nel commutatore). Si

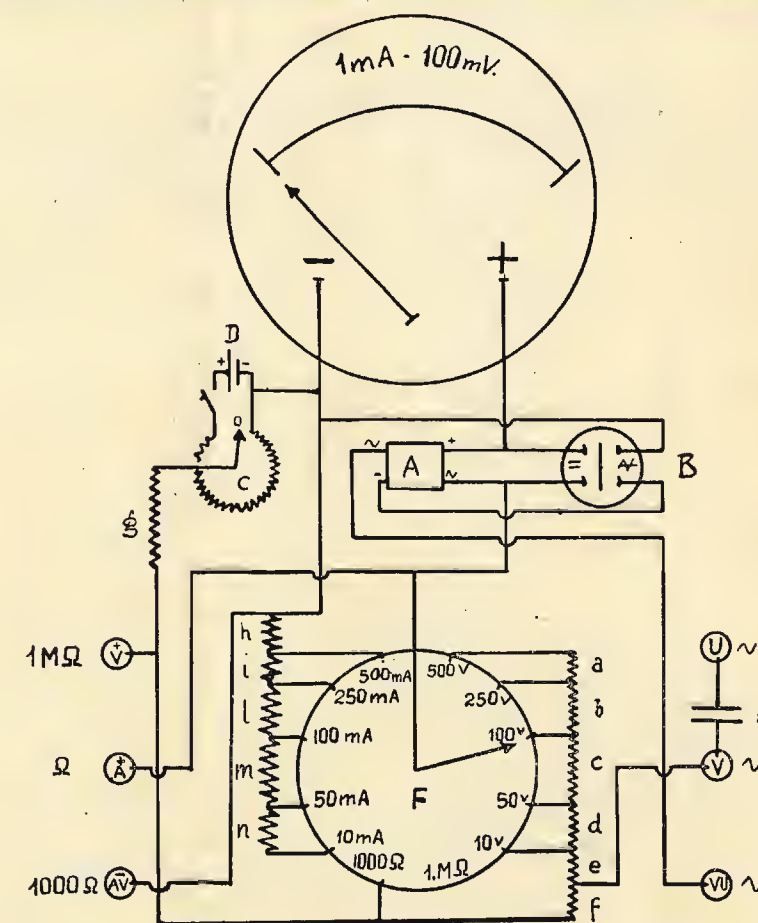


Fig. 1

dall'indice ed in corrispondenza sulla scala inferiore si leggerà il valore misurato in c.a. Detti valori dovranno poi essere moltiplicati per il coefficiente relativo al valore di fondo scala usato.

Esempio: portata a fondo scala 100 Volta, coefficiente moltiplicatore 2 Volta per suddivisione. Se l'indice si ferma per es. sulla 18ª suddivisione, si riporta

cortocircuitano le boccole (1 M μ +V) e (μ +A) regolando il potenziometro C fin tanto che l'indice copre l'ultima suddivisione della scala. Ciò fatto si stacca il corto circuito e fra le dette boccole si innesta la resistenza incognita da misurare. L'indice si sposterà sulla scala, indicando una posizione, che riportata sulla scala doppia dei valori prestabiliti,

si leggerà direttamente il valore in Ohm corrispondente.

Esempio: se l'indice si è fermato per es. in una misura, sulla 25^a suddivisione della scala dello strumento, colla scala doppia si dedurrà il valore di 4000 Ohm (per semplicità si sono segnati valori divisi per 1000 per facilitare la lettura e rendere più chiara la scala).

Misura di resistenze fino a 1000 μ .

Invertitore B sulla posizione c.c., com-

per coloro che economicamente preferiscono l'utilizzazione dei materiali già a disposizione troveranno il circuito rappresentato di grande rendimento, colla sua estrema semplicità. Detto circuito, mediante una piccola aggiunta che verrà precisata in una seconda puntata, consente misure di capacità da 0-0,25/0-2,5 microfarad, con letture chiare a partire dallo zero e mediante utilizzazione della rete stradale.

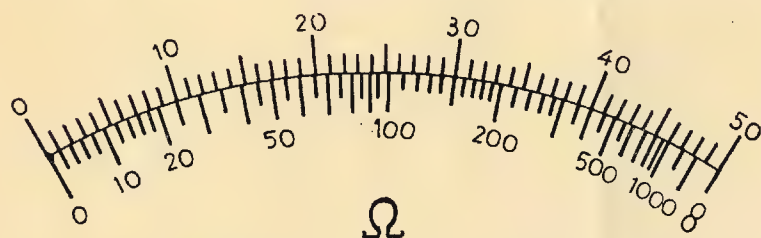
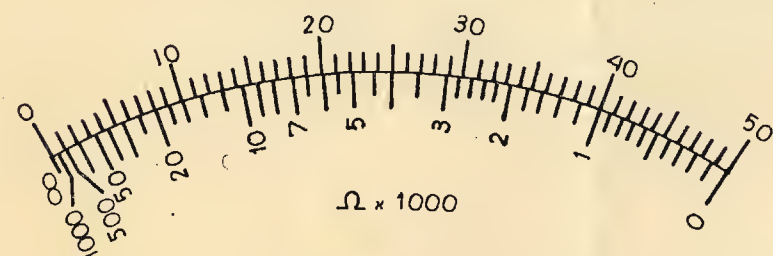
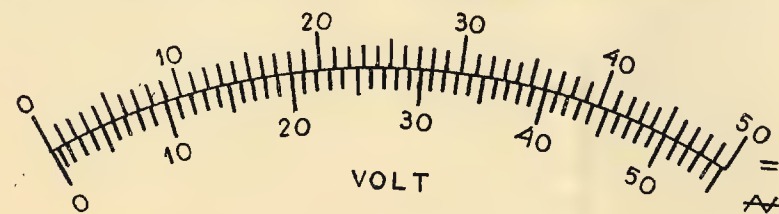


Fig. 2

mutatore F sulla posizione 1000 μ si regola il potenziometro fino a che l'indice copra l'ultima divisione della scala. Si innestano sulle boccole ($\mu + A$) e 1000 $\mu - AV$) i capi della resistenza da misurare e l'indice si sposterà sulla scala indicando una posizione, che riportata sulla scala doppia dei valori presurati.

Esempio: se l'indice nella misura, si stabilisce, si dedurrà il valore in μ miferma p. es. sulla 29^a suddivisione, si avrà in corrispondenza sulla scala doppia 140 Ohm.

Avvertenza. Ultimate le misure Ohmometriche il potenziometro dovrà subito essere riportato sulla posizione 0 per evitare la dissipazione inutile della batteria e per disinserire i circuiti relativi a dette misure.

In commercio si trovano già strumenti colle scale predisposte su di un unico quadrante (Dott. Angelo Ferrari), ma

Leggenda della fig. 1.

A=Raddrizzatore 5 m.A.

B=Invertitore c.c.ca.

C=Potenziometro 400 Ohm con interruttore e punto neutro.

D=Batteria 4,5 Volta.

E=Condensatore 2 microfarad.

F=Commutatore a 12 posizioni.

a=250.000 Ohm

b=150.000 »

c=50.000 »

d=40.000 »

e=9.300 »

f=600 »

g=3.900 »

h=0,20 »

i=0,20 »

l=0,61 »

m=1,03 »

n=9,07 »

(Continua)

ROBERTO AKARI

Un pacco di ottimi libri per sole lire cinque

Inviando lire cinque alla nostra Amministrazione, potrete ricevere un pacco di tre libri, che potrete scegliere nei diversi gruppi del seguente elenco. Il valore del pacco è sestuplo del prezzo che pagherete.

La concessione è riservata ai soli abbonati.

Libri di viaggi e di guerra

G. BENT:

- Il segreto dell'Africa Orientale. La guerra sui mari. Con i caccia sul nemico.

INES FARO:

- Abissinia (usi e costumi). Da Gorizia al Grappa.

L. BARZINI:

- In Estremo Oriente
- Il solo che valicò le Alpi.
- Il Giappone.
- Come sanno combattere i soldati d'Italia.
- I sommergibili nella guerra mondiale.

CAP. GARAVENTA:

- In guerra con gli Alpini. La guerra nell'aria.

Libri per la gioventù

- Le avventure in cielo, terra e mare.

F. DE LA HIRE:

- Il Mostro d'acciaio.

L. MOTTA:

- Il nemico di Buffalo Bill.
- Il corsaro delle isole.
- L'ultimo dei Pellirossa.
- Tappe ciclistiche intorno al mondo.

STEVENSON:

- L'isola dell'amore. Storia di filibustieri.

Libri di lettura amena.

- La piuma della morte (giallo).
- Le donne di Napoleone.

A. LAMARTINE:

- Il berretto frigio.
- Mata Hari (storia d'una spia).
- La grande Caterina.
- Danton.
- Marat.
- Angeli senza paradiso.
- Robespierre.

A. LAMARTINE:

- Il dramma di Varennes.

Si spediscono franchi di porto in tutto il Regno e Colonie, fino ad esaurimento del deposito. Chi desidera ricevere il pacco raccomandato aggiunge centesimi 60.


Un indispensabile strumento di misura: l'OHMETRO

di CARLO FAVILLA

Per misurare la corrente della resistenza ohmica viene oggi universalmente adoperato l'ohmetro.

Questo strumento, com'è noto, si compone di un reometro (1) avente una determinata resistenza interna, con in serie una pila in modo che si abbia il massimo spostamento dell'indice quando:

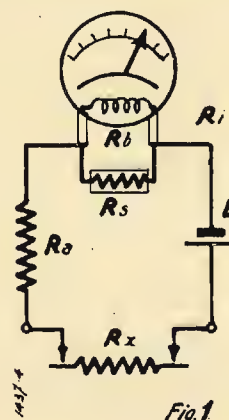a) la resistenza collegata ha il valore di corto circuito, nel caso di ohmetro « a incognita in serie ».



b) la resistenza da misurare non è collegata, nel caso di ohmetro « a incognita in parallelo »;

Il reometro usato in generale è uno strumento a bobina mobile, e ciò ha le sue ragioni tecniche cui le doti di precisione caratteristica di questo tipo, e la proporzionalità tra lo spostamento angolare dell'indice e la corrente circolante nello strumento.

Il circuito dell'ohmetro a incognita in serie lo vediamo in fig. 1. Questo sistema, come si sa, è quello maggiormente usato per le costruzioni messe in commercio, ed è adatto alla misurazione di alte resistenze, da 1 ohm in su.

In esso abbiamo cinque elementi distinti: 1) la resistenza propria del reometro, R_b (fig. 1); 2) la resistenza che eventualmente lo shunta R_s ; 3) la resistenza aggiunta, in serie al reometro, R_a ; 4) il generatore di corrente costante E , generalmente uno o più elementi di pile; 5) la resistenza esterna da misurare R_x .

La resistenza aggiunta R_a ha il compito di regolare la corrente del circuito secondo la richiesta a fondo scala del reometro.

Nell'ohmetro a incognita in serie mentre la tensione E in circuito è in relazione alla corrente richiesta dal reometro.

(1) Reometro: strumento atto alla misura della corrente nella più elementare sua espressione.

tro ed alla resistenza interna del circuito (indicata in fig. 1 con R_i), uguale alla resistenza propria del reometro più quella aggiunta R_a , questa resistenza interna è in relazione con la resistenza che desideriamo misurare.

Siccome, secondo la legge di Ohm, il valore della corrente è inversamente proporzionale a quello della resistenza, e considerato lo spostamento angolare dell'indice del reometro a bobina mobile che è proporzionale alla corrente, possiamo con facilità determinare l'espressione matematica che ci dà la posizione dell'indice sul quadrante.

Considerata la porzione della graduazione come uguale a 1, (0=corrente nulla, 1=corr. max.) avremo:

$$\text{Pos.} = \frac{R_i}{R_i + R_x}$$

da cui ci vien dimostrato che al centro della graduazione di un ohmetro a bobina mobile è sempre indicata una resistenza uguale a quella interna dello strumento.

Ciò può servire da punto di partenza per un progetto costruttivo, fissando cioè per prima cosa il valore di resistenza che vogliamo indicato al centro del quadrante, e conseguentemente la resistenza interna dello strumento.

Qui poi bisogna tener presente anche la tensione del generatore di corrente che essendo a elementi voltaici, in genere pile a secco, è di Volta 1,45 circa o un multiplo di questo valore.

Siccome la tensione di una pila non è molto stabile, ma varia con la temperatura e col tempo, molti costruttori regolano la tensione per mezzo di una caduta in una resistenza regolabile in serie al circuito.

Ora questo sistema di messa a zero è assolutamente irrazionale, poichè, come dimostra la relazione matematica esposta, comporta un certo errore di apprezzamento, variando la resistenza interna R_i .

Altri costruttori risolvono elegantemente questo problema regolando il campo magnetico del reometro con uno shunt magnetico regolabile dall'esterno in modo che pur variando la sensibilità dello strumento, la resistenza interna resta invariata.

Un altro fattore da considerarsi, è la potenza dissipata nella misurazione, potenza che deve essere la più piccola possibile, e che essendo in relazione alla corrente ($W = I^2 \times R$) determina il consumo optimum del reometro, vale a dire il consumo che deve avere a fondo scala per quel determinato campo di misure.

Veniamo ad alcuni esempi pratici.

Ammettiamo di dover costruire un ohmetro indicante 200.000 ohm a metà scala.

Uno strumento tale in genere serve per misure d'isolamento, ed anche per questo è bene che il consumo proprio sia assai ridotto.

Si dovrà adoperare quindi come reometro un microamperometro a 500 micro Amp. fondo scala, al massimo. Ammettiamo che la sua bobina mobile abbia la resistenza di 2 ohm (d. d. p. massima ai capi della bobina: $0,0005 \times 2 = 0,001$ Volta).

In questo caso la resistenza aggiunta R_a deve essere di $200.000 - 2 = 199.998$ ohm.


Il generatore di corrente E deve avere una tensione di $200.000 \times 0,0005 = 100$ Volta.

Poniamo invece di dover costruire un ohmetro che ci segni 10.000 ohm a metà scala.

In questo caso possiamo usare come reometro un milliamperometro da 1 m. A. fondo scala, con una resistenza della bobina di 1 ohm (cioè 1 m.A. \times 1 m. V. fondo scala).

La resistenza aggiunta R_a deve essere di 9999 ohm, e la tensione del circuito di $0,001 \times 10.000 = 10$ Volta.

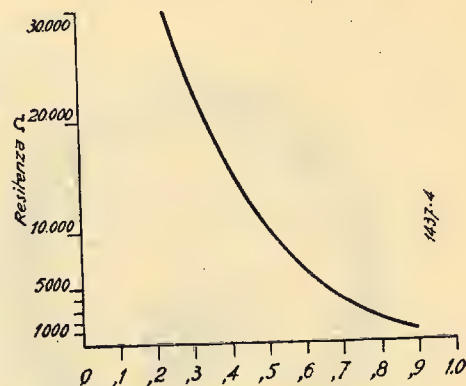Applicando inoltre l'equazione dianzi esposta, abbiamo le posizioni sul quadrante (presa l'intera porzione come =1):



Curva d'Ohmetro con incognita in serie Fig. 2

$$\begin{aligned} \text{per } 5000 \text{ ohm} \\ \text{Pos.} &= \frac{10.000}{10.000 + 5000} = 0,66 \\ \text{per } 20.000 \text{ ohm} \\ \text{Pos.} &= \frac{10.000}{10.000 + 20.000} = 0,33 \end{aligned}$$

per 50.000 ohm

$$\text{Pos.} = \frac{10.000}{10.000 + 50.000} = 0,2$$
e così di seguito.

La curva di spostamento dell'indice la vediamo in fig. 2, in cui le ascisse rappresentano i valori di resistenza, le ordinate la graduazione convenzionale del quadrante.

Come si vede in questo sistema a incognita in serie la massima resistenza viene indicata col massimo spostamento dell'indice, nel senso di corrente zero.

Ammettiamo adesso il caso in cui si debba costruire un ohmetro per la misura di basse resistenze, e cioè 10 ohm a metà scala.

La resistenza interna deve essere, naturalmente, di 10 ohm, e siccome usando una comune pila a secco non si può scendere per E sotto Volta 1,5, avremo

nel circuito una corrente di $\frac{1,5}{10} = 0,15$ Ampère.

In questo caso, allora, dobbiamo usare un milliamperometro con 150 m.A. fondo scala, che poniamo abbia la resistenza propria, compreso l'eventuale shunt, di 0,2 ohm.

La resistenza aggiunta Ra dovrà avere 9,8 ohm.

Sul quadrante avremo:
per 1 π

$$\begin{aligned} \text{per 2 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{10}{10+1} = 0,909 \\ \text{per 8 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{10}{10+2} = 0,833 \\ \text{per 30 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{10}{10+8} = 0,555 \\ \text{per 100 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{10}{10+10} = 0,25 \end{aligned}$$

e così via.

Adesso ci sia da costruire un ohmetro che ci indichi 1 ohm a metà scala.

La sua resistenza interna naturalmente è di 1 ohm, e in questo caso è evidente che se si userà per E il solito elemento di pila da Volta 1,5, ammesso che esso non abbia alcuna resistenza propria, avremo in circuito una corrente di Ampère 1,5.

Questo fatto, insieme alla considerazione degli inconvenienti che ne conseguono, boccia senz'altro il sistema.

Siamo venuti perciò alla concezione del sistema di misura con la resistenza incognita in parallelo al reometro, come vedesi in fig. 3.

Questo sistema ha tra l'altro anche il vantaggio di poter usare per la messa a zero una resistenza regolabile senza che la taratura ne risenta.

Infatti gli elementi determinanti sono: la corrente del circuito, la resistenza Ri del reometro, quella Rx incognita.

Anche per questo ohmetro, a metà graduazione viene indicata la resistenza da misurare Rx uguale a quella Ri del reometro; la resistenza aggiunta non ha alcuna influenza nella misura, ma serve unicamente a portare l'intensità di corrente del circuito al valore di fondo scala del reometro. Esso serve per misurare resistenze anche molto piccole e l'unico ostacolo che si ha in questo senso è rappresentato da particolari costruttivi, tra cui ad esempio le connessioni tra la resistenza incognita e lo strumento, che devono avere una resistenza piccolissima.

Per portare anche per questo sistema un esempio pratico, ammettiamo di dover costruire un ohmetro con 1 ohm a metà scala, usando un elemento a secco di Volta 1,5.

Adoperiamo a questo scopo un milliamperometro da 1 m.A. e 100 m.V. fondo scala, caratteristiche assai comuni per i tipi in commercio.

La bobina mobile avrà quindi una resistenza propria di 100 ohm.

Siccome per avere 1 ohm a metà scala la resistenza interna Ri deve essere di 1 ohm, la bobina mobile andrà shuntata con una resistenza di valore x.

Essendo:


$$\begin{aligned} 1 \text{ ohm} &= \frac{1}{1 + \frac{1}{100}} \\ \text{avremo, invertendo} \quad 1 &= \frac{1}{100} + \frac{1}{x} \\ \text{da cui} \quad \frac{1}{x} &= \frac{1}{100} - \frac{1}{100} = 0 \\ \text{e} \quad x &= 1 + \frac{1}{100} = 1,01 \\ \text{valore in Ohm dello shunt.} \end{aligned}$$

Diversamente da quanto avviene per il sistema con incognita in serie, in questo abbiamo la massima resistenza incognita indicata col minimo spostamento dell'indice: vale a dire con la massima corrente nel reometro.

L'equazione quindi che ci permette di trovare la posizione sul quadrante è:


$$\text{Pos.} = \frac{R_x}{R_i + R_x}$$

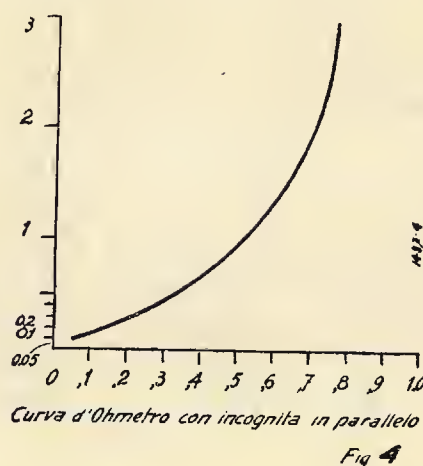Nel caso del nostro esempio avremo (sempre considerata la porzione della scala come uguale a 1, col numero maggiore indicante il massimo della corrente nel reometro):
per 0,2 ohm



La corrente totale attraverso il reometro e lo shunt sarà a fondo scala, con questi valori:

$$\frac{0,100}{1} = 0,1 \text{ Ampère}$$

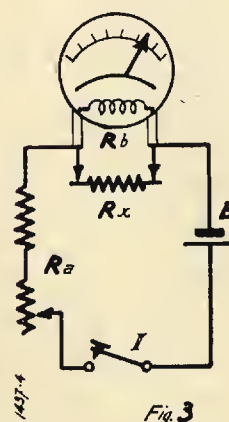

La resistenza totale Ra+Ri del circuito sarà di $\frac{1,5}{0,1} = 15$ ohm ed Ra quindi

può essere costituito praticamente da un reostato di una ventina di Ohm.

$$\begin{aligned} \text{per 0,5 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{0,2}{1+0,2} = 0,166 \\ \text{per 2 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{0,5}{1+0,5} = 0,333 \\ \text{per 10 ohm} \quad \text{Pos.} &= \frac{2}{1+2} = 0,666 \end{aligned}$$

e così per gli altri valori.

La curva di indicazione per questo sistema, è quella di fig. 4. Come vediamo esso offre il vantaggio di una comoda lettura per i valori più bassi, all'incontrario di quanto avviene in genere col sistema ad incognita in serie.

Nel montaggio pratico di questo ohmetro è necessario curare in particolar modo la questione dei contatti tra reometro e resistenza incognita.

Non è difficile che si verifichi il caso che un contatto poco efficiente opponga una resistenza di una frazione di Ohm.

Se questo fatto può essere trascurabile per la misura di grandi resistenze, nel caso di piccole è da prendersi in assoluta considerazione.

Se si devono usare cordoni di collegamento tra ohmetro e circuito da mi-

surare, se ne adoperi di lunghezza la più ridotta possibile e di sezione abbondante (treccia di rame di 2—4 mmq. di sezione). E il contatto tra i cordoni e la resistenza incognita dovrà essere specialmente curato.

Come vediamo nello schema, un interruttore I permette di chiudere il circuito della pila solo al momento della misura.

CARLO FAVILLA

La nuova stazione di Santa Palomba

I lavori per l'approntamento della nuova stazione trasmittente di Santa Palomba a Roma, procedono celermente. In questi giorni è terminato il montaggio dell'antenna.

Trattasi di una antenna fusolare in traliccio di ferro alta 265 metri, isolata alla base da uno speciale isolatore di porcellana capace di sopportare una pressione di 700 tonn., mantenuta in posizione verticale da un solo ordine di otto stelli di acciaio sezionati in cinque punti da speciali isolatori.

Questo nuovo tipo di antenna (il primo in Italia, il secondo in Europa) provocherà, indipendentemente dall'aumento di potenza del trasmettitore, un notevole incremento dell'area servita dai raggi diretti (ricezione diurna e notturna prive di affievolimenti) della nuova stazione di Santa Palomba, che manterrà l'attuale lunghezza d'onda di metri 425,8.

*Chi offre oro
alla Patria,
le dà volontà
e potenza di
vittoria.*



**S.I.P.I.E. SOCIETA' ITALIANA PER ISTRUMENTI ELETTRICI
POZZI & TROVERO**



MILANO
VIA S. ROCCO, 5
TELEF. 52-217

**COSTRUISCE I MIGLIORI
V O L T M E T R I
PER REGOLATORI DI TENSIONE**

(NON costruisce però i regolatori di tensione)
e qualsiasi altro strumento elettrico indicatore
di misura sia del tipo industriale che per radio.

**La sola Marca TRIFOGLIO
è una garanzia!**

PREZZI A RICHIESTA



La pagina del principiante

Il circuito oscillante d'entrata.

(Contin. ved. num. precedente).

Il segnale entra in un ricevitore attraverso ad un organo assai semplice che tutti conoscono: l'antenna. Il principiante farà bene a familiarizzarsi col funzionamento di questo captatore di



l'antenna sul funzionamento del ricevitore. Un aereo fisso ha però un valore fisso tanto per la sua induttanza quanto per la sua capacità e potrà quindi oscillare su una lunghezza d'onda fissa che sarà perciò la lunghezza d'onda fondamentale dell'aereo.

Perché il captatore d'onda possa oscillare su diversa lunghezza d'onda in arrivo è indispensabile poter variare la lunghezza d'onda propria dell'aereo. Ciò

ciruito d'aereo dalla frequenza captata viene trasmessa al circuito oscillante di entrata con accoppiamento che può essere induttivo, capacitivo o misto. Se si mandasse direttamente l'oscillazione incidente alla valvola amplificatrice si avrebbero delle perturbazioni nocive per l'interferenza della lunghezza d'onda prossima a quella che si vuol ricevere.

Nella fig. 2 sono indicati gli accoppiamenti caratteristici: in 1) e 2) l'accoppiamento è induttivo mentre in 3) l'accoppiamento è fatto attraverso il condensatore di piccola capacità C.

Si può aumentare la selettività del circuito d'ingresso accordando l'oscillatore d'antenna e il circuito d'entrata sulla stessa frequenza per mezzo dei condensatori variabili C_1 e C_2 come in 1) della figura 3 ottenendo così il filtro di banda nella sua forma elementare classica.

L'accoppiamento così ottenuto è un accoppiamento induttivo ma può otte-

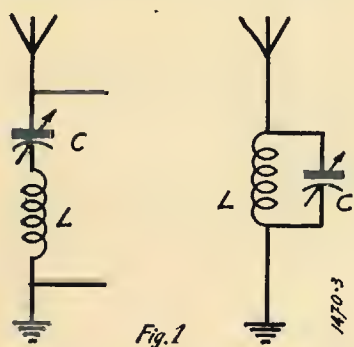


Fig. 1

onde al quale non sempre si dà l'importanza che merita. Non ci fermeremo a descrivere i tipi di antenne ricevanti che si possono usare: i nostri lettori ne hanno certamente conoscenza. Ricorderemo soltanto che spesso è necessario provare quale sia l'antenna di maggior resa per la sensibilità dell'apparecchio. L'antenna anche ridotta alla sua forma più semplice costituisce di per sé sola un circuito oscillante. Infatti l'oscillatore ridotto alla forma più semplice è costituito da una induttanza ed una capacità. Il filo d'antenna è un'induttanza in quanto ogni tratto genera indu-

zione nei tratti vicini. Esso inoltre ha una capacità propria in quanto l'aereo e la terra sono come le due placche di un condensatore. Bastano queste elementari enunciazioni per comprendere quanto influiscano i valori propri del-

non può farsi praticamente sui conduttori e sulle loro posizioni ma dovrà ottenersi per mezzo di dispositivi supplementari. Basta inserire tra l'aereo e la terra delle induttanze e delle capacità variabili per modificare, entro limiti definiti, la frequenza d'oscillazione dell'aereo.

La fig. 1 mostra le sistemazioni fondamentali del circuito oscillante variabile d'antenna, essendo L la bobina d'in-

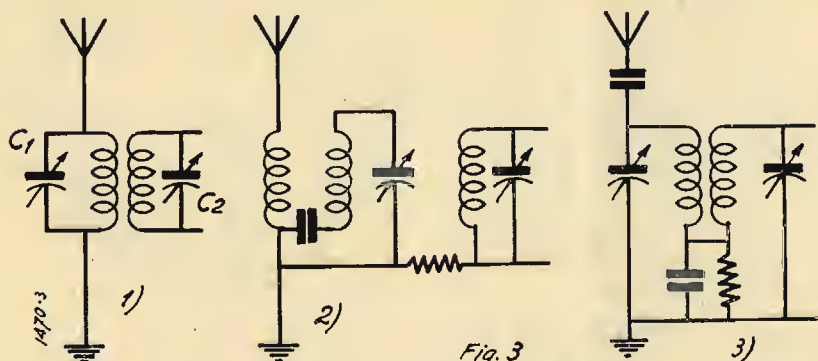


Fig. 3

zione nei tratti vicini. Esso inoltre ha una capacità propria in quanto l'aereo e la terra sono come le due placche di un condensatore. Bastano queste elementari enunciazioni per comprendere quanto influiscano i valori propri del-

duttanza e C la capacità variabile. La lunghezza d'onda propria, sarà minore nel caso in cui induttanza e capacità siano in serie, perchè la capacità complessiva è minore.

La forza elettromotrice prodotta nel

nersi come in 2) anche un accoppiamento capacitivo oppure un accoppiamento misto come in 3) della stessa figura.

Lo scopo di tutti questi accorgimenti è quello di ottenere un circuito d'entrata sempre più selettivo; tale cioè da poter oscillare su frequenza di una certa gamma eliminando le infrequenze nocive dalle frequenze prossime a quella che si vuole ricevere.

Prima di entrare nell'argomento dell'amplificazione AF vedremo ancora in rapida rassegna alcuni circuiti d'entrata misti applicati su ricevitori costruiti affinché il principiante che legge questa nota possa farsi un'idea chiara di questo primo organo del circuito.

OSCILLATOR

(Continua)

L'illuminazione di un ricevitore.

Se il mobile del vostro ricevitore ha le portine, il quadrante di sintonia non è mai illuminato a sufficienza. Una lampadina micro-mignon fissata sul davanti del mobile darà una illuminazione sufficiente. La tensione d'alimentazione di detta lampada sarà presa dall'avvolgimento a bassa tensione del trasformatore o dall'accumulatore. Allorchè le dette portine sono chiuse la lampada, essendo ormai superflua la sua funzione, viene spenta dall'interruttore.

O. C. 902

Supereterodina appositamente costruita per la ricezione delle O. C. con dispositivo per la ricezione dei dilettanti

ERRATA CORRIGE

Nello schema pubblicato nello scorso numero siamo incorsi in due errori e precisamente:

1°) manca una resistenza da 0,5 Megaohm tra la griglia di controllo della 2B7 e la massa;

2°) manca un interruttore tra il positivo anodico (2) e la resistenza di 30.000 ohm connessa in serie al circuito di placca dell'oscillatore di MF. Questo interruttore serve per l'esclusione del detto oscillatore per la ricezione della fonia.

COSTRUZIONE DELL'APPARECCHIO

Il montaggio dell'apparecchio sarà fatto di preferenza su un telaio (1) metallico di piccole dimensioni, potendo in questo modo evitare la causa più comuni degli insuccessi che sono dovute, come si sa, a collegamenti eccessivamente lunghi.

Un ottimo sistema (quale adottato dagli americani) è di montare l'apparecchio su due telai separati; uno per l'alimentazione e la bassa frequenza e l'altro per il blocco di alta, media frequenza e rivelazione.

Usufruendo di due telai separati si eviterà con certezza il fastidioso ronzio di alternata, presente nell'altro caso.

Chi si accinge alla costruzione di questo appa-

Le parti autocostruibili sono le seguenti:

Impedenza ad A.F. (L)

Induttanze per i 4 campi d'onda (L1, L2, L3, L4).

Filtro telegrafico.

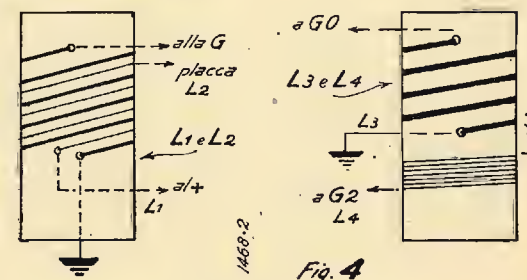


Fig. 4

L'impedenza L è avvolta su un tubetto di ipertrolitul di 12 mm. di diametro ed ha 180 spire di filo smaltato 0,1.

Le induttanze sono avvolte su tubi di ipertrolitul, cellone, rodoid, ecc. del diametro di 32 mm. ed hanno il seguente numero di spire:

Lunghezza d'onda m.:	10	20	40	80
spire	3	8	14	32
LI	filo 0,4; 2 cop. seta avvolta internamente a L2			

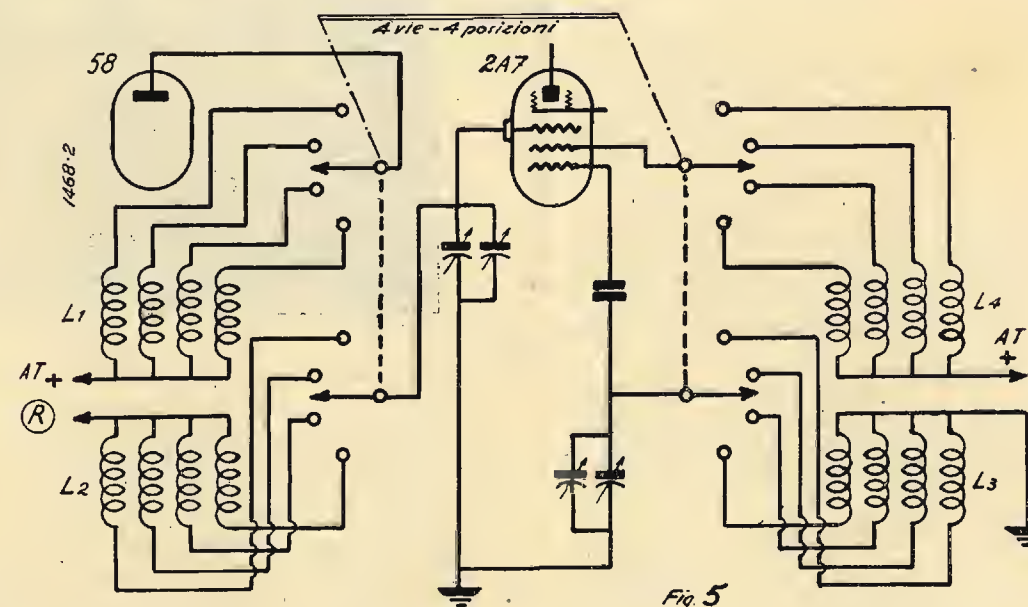


Fig. 5

recchio ha necessariamente della pratica di montaggio e quindi stimiamo inutile dare dei ragguagli sulla posizione dei vari organi componenti su telaio metallico.

(1) Telaio è la buona parola italiana che dovrebbe sempre sostituire la francese chassis.

L2	spire	4	II	24	50
	filo 1 mm.; 2 cop. seta				
	passo mm.	5,75	3,4	2,6	1,6
L3	passo mm.	5,75	3,4	2,6	1,6
	filo 1 mm.; 2 cop. seta				
	spire	3,5	9,5	22	45

Il primo dei «Radiobreviari» de l'«antenna» è stato accolto con grande favore dal pubblico dei nostri lettori. Il successo è meritatissimo, perché

IL DILETTANTE DI ONDE CORTE

di FRANCESCO DE LEO

è un manuale completo ed esauriente della speciale materia, indispensabile a quanti vogliano dedicarsi allo studio ed alle esperienze delle onde corte in generale ed al radiantismo in particolare. Chi non si è ancora provvisto del volumetto si affretti ad ordinarlo alla nostra Amministrazione (Milano, Via Malpighi 12) inviando vaglia di **LIRE CINQUE**, prima che l'edizione sia esaurita

L4	{	spire	3,5	6	10	28
		avvolte strettamente.				
		filo 0,3 mm.; 2 cop. seta				

Il filtro telegrafico è composto da 3 bobine a nido d'ape di 1200 spire ciascuna, accoppiate e connesse in serie. In parallelo a queste vi sarà un condensatore da 50.000 cm.

MONTAGGIO DELLE INDUTTANZE

Le otto induttanze saranno montate seguendo lo schema fig. 5. Esse saranno elettricamente schermate tra loro.

Per la commutazione, ossia per il cambio di gamma d'onda, si userà un commutatore doppio a 2 vie e 4 posizioni.

È utile badare al senso degli avvolgimenti e la posizione dei commutatori in modo da avere su tutte le posizioni del commutatore il perfetto funzionamento.

I ritorni di griglia segnati sullo schema con la lettera R saranno connessi tra loro ed andranno al commutatore I₁ il quale ha lo scopo di includere od escludere il regolatore automatico d'intensità.

MESSA A PUNTO.

Dato che questo apparecchio ha i comandi di sintonia separati, l'allineamento consiste solo nella regolazione dei trasformatori di media frequenza. Questa operazione è fatta facilmente con lo stesso oscillatore locale di M.F. Sintonizzando una stazione qualsiasi e sovrapponendo l'oscillazione locale si regoleranno i compensatori dei trasformatori di M.F. sino ad ottenere un massimo d'intensità.

Abbiamo previsto 4 commutatori per i seguenti usi:

- commutatore d'aereo: inclusione od esclusione di un compensatore d'antenna della capacità massima di 35 cm.;
- interruttore del filtro telegrafico;
- interruttore del controllo automatico di intensità;
- commutatore per la ricezione in cuffia o in altoparlante.

Dopo aver eseguito l'allineamento della M.F. è opportuno procedere alla taratura dei condensatori di banda.

« L'ANTENNA »

IL T.O.501 COSTRUITO DA UN LETTORE

Il signor Giuseppe Tomasini ha costruito il T.O.501 progettato e descritto per « l'antenna » dal nostro apprezzatissimo collaboratore G. Toscani. Il Tomasini, nell'inviare al Toscani stesso la fotografia dell'apparecchio, che qui pubblichia-



mo, ha voluto esprimere il seguente lusinghiero giudizio:

« Come ideatore del suo meraviglioso T.O.501 mi sono permesso di mandarle in omaggio due fotografie. Come vedrà, ho diviso T.O.501 medie e T.O.501 corte e messo in mobile di lusso, perché realmente meritava. Mentre le scrivo, sento il concerto dell'Augusteo di Roma, con una purezza inestimabile, senza rumori e senza distorsioni. È una schermata che lavora, aggiunta in serie al pentodo rivelatore e con un interruttore, onde inserire uno all'altro. La schermata T442 Philips adopero per la locale; il pentodo per le stazioni europee. Nelle onde corte, sento meravigliosamente bene, in altoparlante le forti, e le deboli in cuffia.

« Io non ho altro che farle i miei elogi di questo suo ben indovinato apparecchietto mosca. »

Indice generale tecnico analitico dell'annata 1935

Editoriali

Amici, buon anno	3
Ancora il solito chiodo	51
Di proposta in proposta	99
Saluto ai lettori	147
L'Italia si difende	197
Parlarsi chiaro	245
Panorami radiofonici	293
Punto e daccapo	341
Aiutiamo i giovani	389
La conquista di un primato	437
Intorno al programma	485
Carosello radiofonico	533
Galeazzo Ciano Ministro	581
I nostri amici Gufini	629
Per un'Associazione di Radiofili	675, 719
Concorso per un articolo d'argomento radiotecnico	715
Una bella trasmissione, ma...	755
Di tappa in tappa	791
Il 2° Congresso Corporativo della Radio	829
La grande adunata	831
Le manovre coi quadri	867
Le nozze coi fichi secchi	903
Evviva Marconi!	939
Le sanzioni e la Radio	975
Parole al vento	1011

I nostri apparecchi

Progressivo I - Ricevitore A.R. 513 - parte terza	17, 71
S.A. 105	65, 113
A.M. 514	153
Progressivo II - Speciale per O.C.	161, 201, 361, 391, 930
S.R. 82 bis a stadi accordati di A.F. e filtro	209, 263
B.V. 517 - un 2+1 di grande efficienza	257, 415
S.E. 106 a tre valvole più la raddrizzatrice	305, 478
Quarta sezione del Progressivo I	345
Monobigaglia II con amplificatore	348
B.V. 518 con 3 circuiti acc. e rigenerazione	403, 453
B.V. 519 a due valvole aliment. a batterie	449, 507
S.E. 108 - 3 valvole compresa la radd. - Onde C. e M.	488, 549
S.A. 107 - Un 3 valvole compresa la raddrizz.	497, 545
S.E. 109 - Super per automobile	589, 641
S.E. 110 - Super con due altoparlanti abbinati	685, 729
O.C. 901 - Ricev. di media sensibilità ecc.	763, 826
Il Progressivo III - Ap. a quattro sezioni per il laboratorio del dilettante	801, 841, 877, 921
A.P. 508 - Amplificatore di grande potenza adatto per la registrazione e la riproduzione dei dischi grammofonici	905, 941, 988

S.A. 108 - A quattro valvole, realizzato con materiale usato	977
O.C. 902 - Super appositamente costruita per la ricezione delle O.C.	1019
C.R. 511 - Ricevitore a cristallo perfezionato	1040

Attività delle Sezioni Radiotecniche dei G.U.F.

Una porta sull'avvenire	537
Adesioni e consensi	588
La Sezione Radiotecnica del G.U.F. di Trento	633
G.U.F. di Savona e di Genova - Interviste	721
I G.U.F. e il radiantismo	837
	1016

Consigli di Radiomeccanica

.	33, 78, 127, 165, 219, 267, 313, 365, 417, 463, 513, 557, 597, 653, 695, 739, 767, 805, 857, 893, 927, 963, 997, 1031
-----------	---

La radiotecnica per tutti

.	31, 75, 123, 131, 169, 215, 265, 311, 363, 397, 457, 493, 555, 595, 647, 689, 771.
-----------	--

La pagina del principiante

.	359, 393, 445, 495, 561, 603, 651, 693, 743, 769, 820, 860, 887, 915, 956, 1039.
-----------	--

Il dilettante di Onde Corte

.	585, 649, 699, 723, 773, 815, 849, 883, 923, 957, 993, 1025.
-----------	--

La pratica della trasmissione e ricezione su O.C.

.	171, 229, 321, 472, 509, 541, 723, 774, 819, 851, 884, 925, 951, 994, 1027.
-----------	---

Cinema sonoro

.	736, 777, 809, 847, 873, 907, 959, 1003, 1034
-----------	---

La Radio spiegata al popolo

.	110, 159, 207
-----------	---------------

Televisione

Per migliorare la ricezione	39
La grandezza dell'immagine	103
L'essenza e l'avvenire delle proiezioni elettroniche	251

Lo stroboscopio e la misura di frequenza	413
A che punto siamo con la televisione?	683
Le onde ultracorte e la televisione	727

Elementi di Televisione	770, 813, 859, 889, 920, 961, 1005, 1923
-----------------------------------	--

Ricevitori vari e collaborazioni

Un tre + uno di ottima efficienza	57
Una modifica alla S.R. 81 bis	59
Un ottimo trivalvolare a batterie	81
Il 4 valvole « Universale G.G. »	119
Ricevitore a 2 valvole con pentodo-raddrizzatrice di potenza	271
Un 2+1 per O.C. in continua	275
Una modifica all'S.R. 81 mod.	303
S.E. a 3 valvole	317
S.E. 106 con valvole europee	392
Ricevitore 2+1 con pentodo-triodo	407
Un semplice apparecchio a cristallo	490
Un ottimo oscillatore modulato	547
Sintonizzatore a 4 stadi di A.F. per amplificatori da 4 a 12 Watt	569
Un ricevitore a 2+1 per onde corte e medie	608
Un modernissimo apparecchio popolare	609
Ricevitore 3+1 circuiti accord. con rivel. 2B7 e c. a. v.	617
Un ondametro ad eterodina per O.C.	635, 703
Una modifica alla S.R. 79	659
Un ottimo monovalvolare a batterie	660
Oscillatore a 2 valvole	702
Musica elettrica	705
Apparecchio a cristallo selettivo	706
Il 1° XMTR dell'aspirante al radiantismo	761, 821, 855
Ricevitore a onde ultracorte superrigenerativo su 5 metri	845, 874, 890
Un ottimo trivalvolare C.C.	886
Circa la modifica di un trasformatore di alimentazione	886
Un ricevitore a onde corte E.C.C.	892
Un monovalvolare in alternata	911
Un convertitore ad O.C.	916
I radianti e i circuiti di trasmissione	947, 973, 1013
B.V. 517-bis a valvole europee	950

Un apparecchio costruito con materiale residuo	1009
Un ricevitore «popolarissimo» con le DT3 e RT450	1032
Tecnica varia	
Strumento universale di misura con attrezzamento ecc.	9, 83, 175
Per una migliore selettività	14
Come risolvere il problema della stabilità	37, 53
Consigli pratici per la costruzione dei radiorecettori universali	55
La scelta di un altoparlante	58
Per eliminare l'instabilità	60
Un convertitore per auto	62
Come migliorare la musicalità di un ricevitore	63
Come connettere un diaframma elettrofonografico	82
L'uso contemporaneo di vari altoparlanti	83
Il telaio, l'antenna e la presa di terra	85
L'importanza dell'impedenza di A.F.	87
Contro il ronzio del diaframma elettrofonografico	105
Perfezionamento di una «super»	112
Il perfetto adattamento di un altoparlante al ricevitore	133
Un regolatore contro le evanescenze	177
Come si applica una cuffia	181
Un altoparlante di ottima qualità	206
Misura del consumo di un ricevitore	250
Misura del rapporto e dell'impedenza dei trasformatori	278
Costruzione di un attenuatore per i segnali di un oscillatore	297
Il Decibel, il Neper e il Phon	323
Costruzione pratica di un trasform. di alimentazione	355
Amplificatore da 4 e 12 Watt	369
I quesiti del radioriparatore	377
L'uso e l'abuso della reazione	441
Il Faradmetro	461
La scatola delle resistenze	484, 611
Una rivoluzione nel campo fonografico	489
Le antenne antiparassitarie e la loro costruzione	503, 567
Strumento universale di misura per corrente continua	520
Le applicazioni del voltmetro a valvola	521
Il valore delle resistenze	532
Come migliorare la riproduzione di un rice-	

vitore o di un amplificatore di B.F.	605
Un dispositivo antiparassitario ecc. ecc.	607
Un condensatore variabile a capacità ripartita	637
Il nuovo accumulatore elettrico Scaini	638
I guasti nei complessi di alimentazione	639
Un interessante confronto tra l'alimentatore a convertitore rotante e quello a vibratore ecc.	677
La regolazione dei condensatori di compensazione	721
Come si misura la resistenza interna delle valvole termoioniche con la C.C.	742
Un nuovo metodo di generazione di O.U.C. basato sul principio delle oscillazioni elettroniche B.K.	745
La regolazione automatica d'intensità	776
L'incisione diletantistica dei dischi	789
Qualche consiglio pratico sui cristalli di quarzo ecc. ecc.	891
Valvole	
L'ottodo Tungram MO465	7
Il perfetto impiego dell'ottodo	61
La nuova valvola 955 tipo ghianda per onde microcorte e 273	235
Nuove valvole americane ad involucro metallico	447
Nuove valvole di produzione nazionale	467, 501
Valvole per la rivelazione e la regolazione automatica d'intensità	779, 793
Una nuova valvola Ghianda	852
Le valvole metalliche	983
Una nuova valvola metallica	1038

Tabelle	
Comparazione tra frequenza, induttanza e capacità di un circuito	22, 23, 73

Tabella di ragguaglio dei principali tipi di valvole europee	
Il calcolo delle resistenze	256
Tabelle per un trasform. di aliment.	356
Principali stazioni radiofoniche	612
Il Codice Morse	632
Per l'impiego delle resistenze di polarizzazione	838
Tabella dei fili di rame	890
Esperienze	
Un nuovo isolante per A.F.	619
Il «Nacrolaque» isolante per A.F.	659
Microfono a carbone C.A.B.I.	852, 885
Cellon	953

Note di ricezione	
Il libro di stazione	724
Note di ricezione	726, 762, 850, 910, 953, 1029.

Rassegna delle riviste straniere	
	45, 93, 141, 181, 233, 279, 327, 373, 421, 469, 517, 563, 613, 661, 707, 747, 782, 823, 861, 897, 931, 967, 1000, 1036

Schemi industriali per radio-mecanici	
Tri-Unda 7	55
Panarmonio C.G.E.	80
Il Littore Irradio	129
S.A.I.R.A. mod. 518	167
Crosley-Siare, tipo 174	221
Lambda 325 C.M.	269
Ondina Watt. Radio	315
Lambda 328 M.	367
FADA G1044, chassis 104	419
Apollo - Watt Radio	419
Sirena - Watt Radio	465
Super-Mira 5 Dionda C. G.E.	514
Boy - Service Radio	516
Watt Radio, mod. 659	558
Watt Radio, Orfeo	559
FADA tipo 1743	599
Super Spica 6 - Consol-trionda C.G.E.	601
Irradio - Il rivelatore 7	655

Il super Mira 5 - Fono-	
dionda C.G.E.	657
Irradio - Italico prima serie	697
Lambda «A.425» e «A.435»	698
Ermete Watt	741
Crosley Radio tipo 236	767
Triunda 5-55	806
Coribante Marelli	858
Siare, mod. 450 e 641	894
Phonola 510	929
Majestic, mod. 50-51-52	929
«B 52» della C.G.E.	964, 999
Crosley - Super, mod. 120 Senior	998
Ricevitore Brunswick	1035

Varietà	
Le città della Radio	5, 353
Fatti e figure del mondo radiofonico	101

Le lingue in scatola... e i suoni in conserva	
Andrea Hofer	150
L'uomo che va a caccia di disturbi	193
Bimbi al microfono	199
Un orecchio invisibile vi ascolta	241
Una trasmittente a zaino	247
Il raggio mortale	289
Un ricevitore universale	304
Una voce misteriosa	343
Il pescatore di suoni	373
Un ricevitore per televisione	381
Un automa comandato per mezzo di radioonde	385
La fucina dei suoni	391
La nuova antenna di Monaco	439
	463

L'iconoscopio di Zwo-	
rykin	491
Il «melofono» Lovazano	511
La voce che lo accompagna	539
L'electrophon di Barsuk	543
Il radiotelefono Mastini	602
Il festival musicale di Salisburgo	679
Le radio trasmissioni per le Scuole	690
La mostra della Radio a Berlino	716
La Radio e il volo a vela	717
La Regia col microfono	759
La VII Mostra nazionale della Radio	795, 833, 871
Figure di Radiantisti	865
Il primo giornale sonoro	888
Una invenzione rivoluzionaria	901

Col 1936, XIV, **“l'antenna”**, entra nell'ottavo anno di vita ¶ Vita operosa e proficua ¶ Attorno alla nostra rivista è raccolta tutta la falange dei radiofilo italiani ¶ Non ne disdegnano la lettura i dotti, la seguono attentamente i radiotecnici, le sono affezionatissimi i dilettanti ¶ I giovani, da noi iniziati agli affascinanti problemi della radio, sono legione; numerosissimi coloro che su **“l'antenna”**, hanno approfondito le proprie conoscenze teoriche ed affinato la propria capacità pratica ¶ **“l'antenna”**, è, pertanto, un utilissimo strumento di cultura scientifica e d'educazione professionale ¶ Abbonarsi al periodico è, per ogni buon radiofilo o radiotecnico, un preciso dovere, che può esser compiuto versando, sul nostro corrente postale n. 3-24227, l'importo dell'abbonamento annuo in Lire TRENTA.

nessuna preoccupazione

di ricerche o di sorprese, quando si è abbonati a «IL CORRIERE DELLA STAMPA», l'Ufficio di ritagli da giornali e riviste di tutto il mondo. La via che vi assicura il controllo della stampa italiana ed estera è una sola:

ricordatelo bene

nel vostro interesse. Chiedete informazioni e preventivi con un semplice biglietto da visita a:

IL CORRIERE DELLA STAMPA

Direttore TULLIO GIANNETTI

Via Pietro Micca 17 - TORINO - Casella Postale 496

FALTUSA



Scala parlante
"MAGICA,"



L'apparecchio **Faltusa** è una supereterodina a 5 valvole, le cui caratteristiche principali sono:

Filtro attenuatore interferenze - Selettività elevata - Altoparlante elettrodinamico a grande cono - Condensatori variabili antimicrofonici - Ricezione delle onde CORTE, MEDIE LUNGHE - 3 Watt di uscita - 5 circuiti accordati - Campo acustico da 60 a 6000 periodi - Scale di sintonia sulla scala parlante "Magica," (assoluta, novità brevettata) - Facilità nella ricerca della stazione desiderata, eliminazione di sovrapposizioni - Controllo automatico di sensibilità - Regolatore di volume - Regolatore di tono - Alimentazione in corr. alternata per tutte le tensioni comprese fra 105 e 235 Volta.

A RATE: L. 260 alla consegna e 12 rate mensili da L. 92 cadauna
(Nel prezzo sono comprese le valvole e le tasse di fabbricazione; è escluso l'abbonamento alla E. I. A. R.)

RADIOMARELLI

1.275
IN CONTANTI

Cinema sonoro

La fonotecnica ad uso degli operatori

(Continuaz. vedi numero precedente)

Per questo molte Case usano, per gli avvolgimenti, filo di alluminio, anziché di rame, con supporti e coni leggerissimi, di sostanze speciali sufficientemente rigide.

Tutti questi requisiti contrastano con la resistenza meccanica — cioè durata di esercizio — e con la centratura perfetta della bobina mobile.

Il problema dell'altoparlante, però, occorre considerarlo dal punto di vista del servizio che deve rendere, e risolverlo secondo le frequenze che deve riprodurre.


Effettivamente non può esistere un altoparlante che renda bene ugualmente tutte le frequenze della gamma sonora.

Un altoparlante che riproduca bene i bassi deve essere necessariamente costruito con un cono ben piantato, solido, ben fissato alla bobina mobile, onde compiere senza il rischio di rotture i grandi spostamenti delle basse frequenze.

Un altoparlante che sia buon riproduttore degli acuti deve invece avere un cono leggerissimo, rigido, con una bobina mobile pure leggera e molto rigida.

Con un cono molto ridotto e leggerissimo si possono riprodurre anche gli ultrasuoni, cioè le frequenze oltre i 12 — 16.000 periodi.

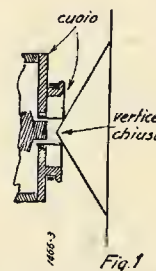
L'accurata scelta degli altoparlanti è molto importante, e la adozione di due tipi di differenti caratteristiche — ma non solo nel diametro dei coni! — è particolarmente importante, direi essenziale, laddove si faccia uso di un amplificatore a doppio canale.



Questo non darebbe tutte le sue possibilità se adatti altoparlanti non permettessero la comunicazione all'ambiente delle frequenze da esso amplificate. Già abbiamo accennato, parlando del doppio canale, le caratteristiche che gli altoparlanti relativi devono avere.

A prescindere dal trasformatore di collegamento, possiamo dividere gli altoparlanti a cono in due categorie distinte: per la riproduzione dei bassi, per la riproduzione degli acuti.

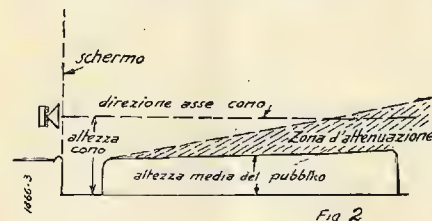Naturalmente tra queste due categorie non vi è un confine netto, ma l'attenzione delle frequenze non di categoria è per ciascun tipo graduale.



Come sappiamo le frequenze basse hanno una piccola velocità oscillatrice a cui corrisponde a parità di potenza un grande spostamento del cono.

Quindi esso in un altoparlante specialmente adatto per la riproduzione di queste frequenze, deve avere molto solvito e permettere forti spostamenti lungo il suo asse immaginario.

Costruttivamente un cono rispondente a questi requisiti deve essere a tenuta d'aria, come un pistone nel cilindro, e sospeso con sospensioni di cuoio tenero che permettano i relativi forti spostamenti.

Un modello tipico di tale cono si ha nel dinamico Kolster-Brandes che si montava nei famosi elettrofoniografi Columbia con amplificatori a 12 Watt.

In questo modello il cono è costruito con un cartoncino di circa 0,6 mm. di spessore, molto robusto, ed è sospeso sia alla bobina mobile che al bordo di base con cuoio tenero in modo che senza notevole frenatura possa compiere uno spostamento di circa 5 mm.

Il cono è completo, cioè ha il vertice normalmente chiuso e rigido, ciò che conferisce al sistema la necessaria « tenuta d'aria ».

La sospensione della bobina mobile è assicurata con un pezzo di cuoio tenero teso a mo' di membrana di tamburo (figura 1).

Per la riproduzione delle frequenze più alte, che hanno velocità oscillatorie maggiori, è necessario adoperare un equipaggio mobile, cono e bobina, quanto più leggero è possibile.

In questo caso non è necessario che il cono abbia una notevole tenuta d'aria, ma possono essere ammessi anche i coni

con il vertice tagliato e supporto della bobina mobile a fissaggio centrale anziché periferico.

Onde diminuire il peso dell'equipaggio vibrante alcuni costruttori avvolgono la bobina mobile con filo di alluminio.

Come è noto l'alluminio ha una conduttanza vicina a quella del rame, mentre il suo peso specifico è assai inferiore.


In quanto alla sospensione del bordo-base, in via generica possono essere ammessi anche coni supportati con la loro carta stessa.

Bisogna però sempre tener presente che la migliore condizione si ha quando il cono è meccanicamente isolato, e cioè supportato con cuoio tenero o tela, o materiale equivalente, teso il meno possibile.

Esso dovrebbe teoricamente avere una risonanza meccanica fuori dell'audibile, e cioè sopra i 12.000 e sotto i 20 periodi. Siccome il primo caso è difficilmente attuabile, in generale un buon cono ha una risonanza, molto attenuata, sotto i 20 periodi.

È doveroso riconoscere e dire che in commercio pochissimi coni corrispondono a tali esigenze di risonanza, che veramente comportano precisione e delicatezza eccessive; due cose che nell'agone commerciale d'oggi sono piuttosto condannate.

Praticamente si prova la risonanza di cono, quando si sospetta che sia nella parte più bassa della gamma audibile, battendo leggermente con la parte carnosa di un dito, o arnese equivalente, sul cono stesso. Se la vibrazione risultante non è udibile, tutto va bene sotto questo riguardo. Se invece ne risulta una vibrazione cupa a mo' di gran cassa, allora vuol dire che ha una risonanza audibile tra i 20 e i 200 periodi, e può

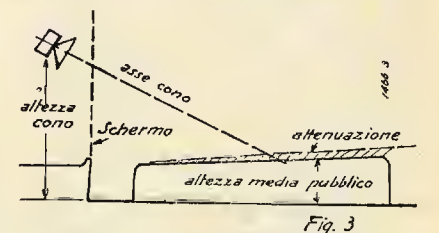

essere usato solo per la riproduzione dei bassi.

Vi sono dei coni espressamente studiati per la riproduzione degli acuti, i quali non possono essere fatti vibrare sotto una certa gamma sonora, pena il deterioramento del cono stesso.

È interessante vedere come per questi riproduttori è attuata la possibilità di dare «l'espressione musicale» che come sappiamo in fondo è una vibrazione a bassissima frequenza che modula tutto il complesso dando quell'effetto giustamente definito di espressione, poichè è in relazione al sentimento ed alla reazione psicologica dell'artista che parla, canta, suona, e che, ahimè, non si riscontra che in misura minima nei normali apparecchi del mercato.

Questo mio frequente riferirmi alle deficienze della produzione commerciale, non è un attacco diretto contro di essa con intenzioni illogiche o cattive, ma è una necessità per avvertire, chi ha la buona volontà di seguirmi nella elementare esposizione di questo argomento, che tra le possibilità tecniche e quelle commerciali c'è di mezzo il fulcro dell'economia, vale a dire il giuoco delle entrate e delle uscite, dei costi e dei guadagni, dei capitali investiti e delle possibilità del mercato. Analizzando tutta la questione, si perviene al solito nocciolo, ormai a noi ben noto, della bilancia commerciale con l'estero e dell'espansionismo commerciale.

E torniamo alla fonotecnica. Per la riproduzione degli acuti possono essere usati anche altoparlanti a tromba esponenziale, che comunicano le vibrazioni all'ambiente per mezzo di una tromba il cui sviluppo della sezione segue la legge esponenziale.

Tali tipi di altoparlanti mal si prestano per audizioni in sala, ma piuttosto per l'aperto dove la loro facoltà direzionale può essere di grande ausilio.

Per l'uso di questi altoparlanti bisogna comunque avere una certa cautela, poichè la loro membrana-pistone funzionante elettrodinamicamente e in genere costruita in sottile lamina di alluminio convenientemente sagomata e portante al centro la solita bobina mobile, è assai delicata.

Molti costruttori prescrivono per le loro unità esponenziali, la eliminazione delle frequenze provenienti dall'amplif. sotto i 100 ed anche 1000 o 2000 periodi. Ciò si ottiene con un controllo di tono, o filtro, specialmente studiato.

Un buon altoparlante non può riprodurre la gamma più bassa, anche se è espressamente studiato per questo, se, come già si disse, non è munito di un diaframma rigido che isoli le vibrazioni anteriori da quelli posteriori del cono,

poichè dato le basse velocità oscillatorie l'aria avrebbe l'agio di spostarsi intorno al cono e le vibrazioni non sarebbero diffuse nell'ambiente.

Un geniale italiano, il Bellotti, vecchio tecnico musicale, ha creato e brevettato già da molto tempo (1) una «tavola armonica» la quale applicata all'altoparlante con speciali criteri tecnici vibra essa pure per le più basse frequenze in modo da esaltare ancora l'effetto di esse.

Tale tavola è specialmente indicata per far risaltare l'espressione. Consiste in un grande piano di legno relativamente sottile ma specialmente trattato, munito di direttrici vibratorie secondo le figure di Kandl, atto a vibrare sotto i 50-80 periodi circa.

Un diaframma veramente efficiente non può avere una superficie minore di m. 1,20 x 1,20, avendo le dimensioni in rapporto alla più bassa frequenza che desideriamo riprodotta.

Alcuni vogliono costruire il diaframma a forma di cassetta. Questo può ammettersi, purchè il materiale adoperato sia afono e la profondità della cassa non sia superiore ai 15-25 cm. Il fondo deve essere libero e distare almeno un paio di metri da eventuali superfici riflettenti, le quali nella maggior parte dei casi dovranno essere rese assorbenti con opportune imbottiture.

Una cosa di grande importanza è il piazzamento degli altoparlanti.

Teoricamente occorre osservare le seguenti regole: a) puntare l'asse direzionale del cono verso il pubblico, in modo che lo prenda d'infilata; b) tenere l'altoparlante, a seconda della lunghezza della sala, alto dal piano di base di essa, dai due ai sette o più metri, considerando che il pubblico assorbe il suono, e quindi anche senza tener conto del rapporto della distanza i più lontani avranno un suono notevolmente più attenuato che i vicini.

In fig. 2 e 3 vediamo come a seconda dell'altezza e inclinazione dell'altoparlante si sviluppa la zona di attenuazione per l'assorbimento del pubblico.

Quest'effetto è valutabile semplicemente, osservando che alzandoci dalla poltroncina, a sala piena, e quindi portando più in alto dall'altezza media del pubblico di platea i nostri organi auditivi, notiamo un aumento dell'intensità sonora.

Un coscienzioso installatore deve ri-

durere al minimo questa differenza, compatibilmente con gli altri fattori.

Nel cinema sonoro, nel parlato specialmente, ha molta importanza il punto di provenienza del suono per l'abitudine naturale ed istintiva che abbiamo di unire le due percezioni, visiva ed auditiva, quando uno parla o canta, o comunque uno o qualcosa origina una vibrazione legata ad un'azione visibile. Nel piazzamento degli altoparlanti conviene tener conto anche di questo fattore.

Alcuni installatori onde si possa ottenere una migliore diffusione sonora sogliono montare una batteria di otto o dieci altoparlanti volti in diverse determinate direzioni. Questo sistema è ottimo, specialmente nel caso di una sala geometricamente complessa e vasta.

Altri installatori montano batterie formate di altoparlanti a cono e a tromba esponenziale. In questi casi è da tener presente la forte direzionalità delle trombe. Quando si usano due o più altoparlanti contemporaneamente, è necessario curare che tutti lavorino con la stessa fase, vale a dire che nello stesso istante abbiano compressioni o depressioni nello stesso senso.

Se sono sfasati tra loro lo sono in opposizione, e quindi formano zone di silenzio laddove le vibrazioni in opposizione si equilibrano.

Per conoscere se due cono sono o no in fase, si lancia nel trasformatore comune di uscita una corrente continua di una diecina di Volta. Se i cono sono in fase, debbono spostare dalla stessa parte, mantenendo la stessa polarità alla corrente.

Praticamente lo scrivente usa un altro sistema: di spostare lentamente il proprio orecchio dal cono di un altoparlante a quello dell'altro; se si nota una audizione omogenea tra i due cono, vuol dire che sono in fase. Se invece verso la metà di essi vi è una certa zona di attenuazione — zona di silenzio — ciò indica che i due cono lavorano in opposizione.

(Continua). CARLO FAVILLA

(1) È sconsigliato ricordare ancora una volta che in casa nostra abbiamo la possibilità potenziale anche di eccellere sopra gli altri? Occorre valorizzare, coscienti dell'inesauribile genialità del nostro popolo, bollando a morte ogni auto-scetticismo di vecchia lega ed ogni antagonismo disfattista; per il più grande avvenire di nostra gente, dei nostri figli!

Consigli di radiomeccanica

La prova delle valvole.

(Contin. ved. numero precedente).

Per controllare l'efficienza di una valvola, occorre conoscerne almeno:

1) la corrente normale di placca, alla tensione normale di placca e negativa di griglia;

2) la corrente di saturazione;

3) la pendenza;

e ciò nelle condizioni almeno normali di tensione e di carico.

Praticamente la prova delle valvole si fa per mezzo di un prova-valvole. Ma la maggior parte di questi strumenti eseguisce la prova in un modo normalizzato e troppo convenzionale, e non fa conoscere nè la pendenza nè la corrente di saturazione, unico dato che possa illuminarci con una certa esattezza su le condizioni di efficienza di uno strato emittente.

In un laboratorio che si rispetti non può mancare un prova valvole che, oltre ad avere il solito potere suggestivo sul cliente profano, permetta effettivamente tutte queste misure, con le quali si possa tracciare anche la curva caratteristica di una valvola.

In fig. 1 vediamo lo schema di un tale prova valvole.

Come è evidente, per mezzo di quattro strumenti possiamo contemporaneamente leggere le tensioni di filamento, di griglia, di placca e la corrente anodica.

L'alimentazione è integrale a corrente alternata di rete; il trasformatore che fornisce l'alta tensione di alimentazione è indipendente, e per mezzo di opportuna comunicazione può fornire tre tensioni anodiche distinte: 200, 290, 500 V., permettenti la prova di tutte le valvole fino al tipo 250 e similari.

Il trasformatore per i filamenti è a parte, ed ha due secondari separati: uno a più prese, fino a 10 Volta; uno a 5 Volta per l'uso della 523 raddrizzatrice d'alimentazione.


Nello schema è riprodotto un solo zoccolo per valvola, ma va da sé che ce ne vogliono tanti quanti sono i tipi d'attacco delle valvole da provare. Nel caso di valvole a riscaldamento indiretto, il catodo va collegato al centro della resistenza a presa centrale di 40 Ω . Il potenziometro P₁, sciuntato da un condensatore di 0,1 μ F, ha una resistenza di 2000 Ω , e serve a regolare la tensione negativa di griglia, misurata dal voltmetro V₂ di 50-150 Volta fondo scala, consumo 1 m.A.

Il potenziometro P₂, di 1000.000 Ω , serve a regolare la tensione di griglia in

modo da ottenere la corrente di saturazione. Siccome quando la griglia diventa positiva assorbe una certa quantità di corrente, è necessario che tale potenziometro sia a filo, e atto a dissipare una notevole energia: e così pure la resistenza da 50.000 Ω .

La misura della corrente di saturazione avviene spostando il cursore verso il massimo positivo; e si è raggiunto il ginocchio di saturazione quando allo spostamento del cursore non corrisponde più un sensibile spostamento della corrente anodica, misurata dal miliamperometro A, strumento ad almeno

La corrente anodica fornita dalla valvola raddrizzatrice è filtrata attraverso una cellula filtrante composta da una impedenza Z e quattro condensatori elettrolitici da 8 mF l'uno, porti a due a due in serie per avere un ampio margine di sicurezza. Eventualmente si potranno sostituire tali condensatori elettrolitici con tipi ad isolamento a carta, di 4 mF l'uno. L'impedenza Z, porta in serie al ritorno negativo, e ciò per non sottoporla alla elevata tensione positiva, deve avere una induttanza non molto elevata (10 H con 100 mA) e una bassa resistenza (40 Ω circa).

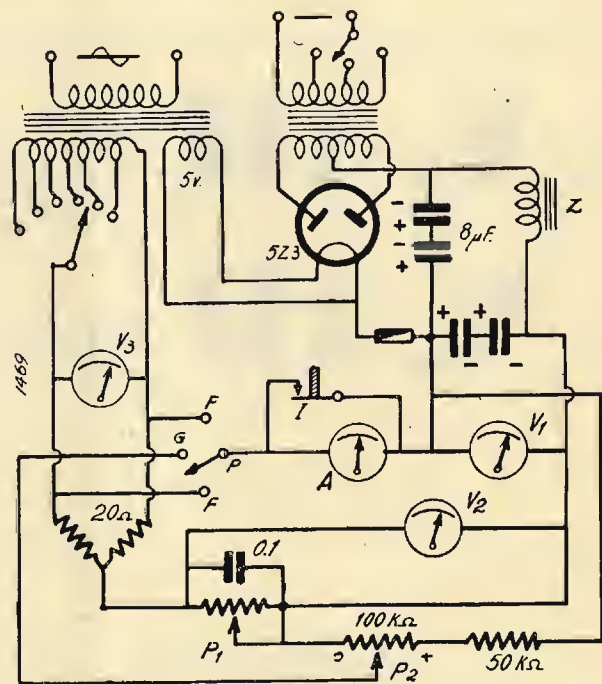

tre portate: 10.100.500 m.A., commutabili a seconda della valvola da provare.

Il voltmetro V₁ serve ad indicare la tensione anodica massima, quello V₃ la tensione al filamento o riscaldatore.

Per proteggere sia lo strumento A che la valvola 523 da eventuali cortocircuiti nella valvola da provare, è adottato un sistema consistente in un fusibile in serie alla linea positiva proveniente dalla 523, e in un interruttore a pulsante I da aprirsi quando si è constatato che non vi è alcun pericolo di contorcimento.

È ovvio che il fusibile salva la valvola 523, e l'interruttore lo strumento A. Il fusibile potrebbe salvare anche lo strumento se fosse tarato per la fusione ad un valore di corrente uguale a quella del fondo scala dello strumento, mentre nel nostro caso è tarato per una fusione di circa 350 mA. (la corrente massima normale della 523 è di 250 mA.).

Il funzionamento di questo prova valvole è evidente. Mandando corrente ai trasformatori, la valvola 523 entra in funzione; il voltmetro V₁ segnerà la tensione massima di placca; quello V₃ indicherà la tensione al filamento o riscaldatore delle valvole da provare. Corrente anodica e tensione di griglia non sono ancora indicate.

Introducendo una valvola da provare nel suo zoccolo — badando che la resistenza di 2000 Ω del P₁ sia tutta esclusa e che il cursore del P₂ sia sullo zero — dopo che avremo constatato l'assenza di un cortocircuito, manovereremo il P₁ fino ad avere la tensione di griglia, regolamentare, indicata dal V₂. A questo punto premendo l'interruttore I potremo leggere nello strumento A la corrente normale d'emissione. Spostando il cursore del P₁ in modo da fare la lettura della corrente anodica per ogni

Radioascoltatori attenti!!!

Prima di acquistare Dispositivi Antidisturbatori e simili. Prima di far riparare, modificare, cambiare la Vostra Radio. Prima di comprare valvole di ricambio nel Vostro apparecchio, consultate, nel Vostro interesse, l'opuscolo illustrato - 80 pagine di testo - numerosi schemi - norme pratiche per migliorare l'audizione dell'apparecchio radio.

Si spedisce dietro invio di L. 1 anche in francobolli

Laboratorio Specializzato Riparazioni Radio - Ing. F. TARTUFARI - TORINO VIA DEI MILLE, 24

due Volta, o più o meno, a seconda del tipo di valvola, potremo tracciare la curva caratteristica della valvola, o comunque avere un'idea esatta della sua pendenza statica, ciò che è assai importante.

Escludendo del tutto la resistenza del P_1 , e regolando P_2 in modo da spostare il suo cursore verso il positivo, avremo la lettura in A , precedentemente commutato alla massima portata, della corrente di saturazione.

Questa misura, naturalmente va effettuata nel minor tempo possibile.

In un prossimo numero daremo maggiori dettagli circa la realizzazione e l'uso di questo ottimo prova valvole, che è realmente uno strumento tecnico di laboratorio.

(Continua)

F. CAROLUS

Il segno ω indica la misura in ohm.

Schemi industr. per radiomeccanici

Philips 841


Questo apparecchio appartiene alla categoria dei ricevitori per ogni gamma d'onda.

Come si vede dallo schema il modello è di grande classe, dato che possiede una B.F. molto potente e fedele. L'apparecchio è una supereterodina a 7 valvole più una. In essa vi sono 7 circuiti oscillanti.

È prevista la preamplificazione ad A. F. con pentodo, il cambiamento di frequenza con un ottodo, l'amplificazione di M.F. con pentodo, rivelazione linea-

re, regolazione automatica dell'intensità ritardata e preamplificazione di B.F., mediante doppio diodo-triodo. Lo stadio finale in opposizione è collegato a resistenza capacità ed ha una potenza di uscita di 7 Watt modulati. Le gamme d'onda coperte sono 4, da 17 ai 35 metri, dai 30 agli 80 metri, dai 190 a 585 metri e dai 1000 ai 1985 metri. Alimentazione in alternata per reti da 110 a 240 Volta.

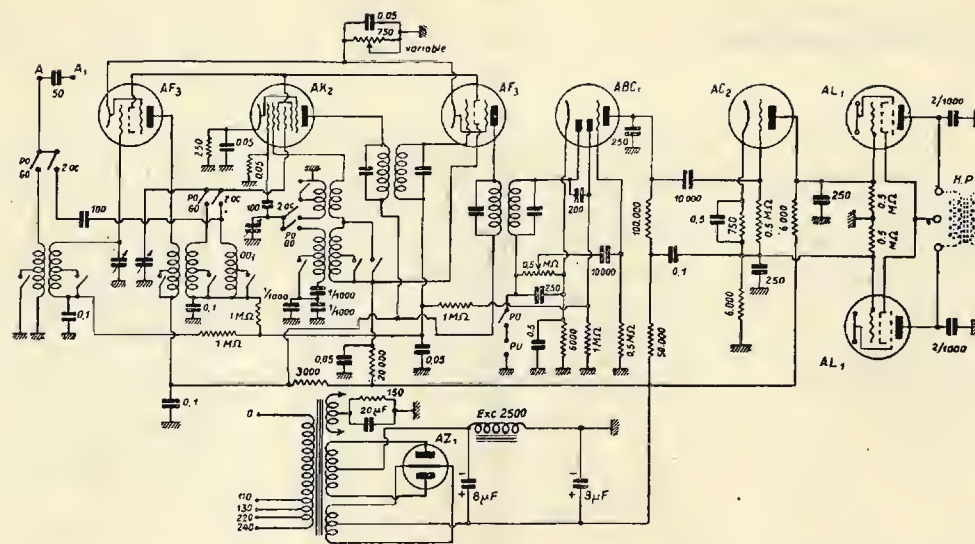Ha un comando manuale di sensibilità ed uno di intensità. La parte di alta frequenza e M.F. è caratteristica; come si vede vi è un ingegnoso sistema di com-



mutazione degli avvolgimenti per le due gamme delle onde corte e per le onde medie e lunghe.

Il convertitore di frequenza è preceduto da un amplificatore ad A.F. che assicura una forte amplificazione ed una grande selettività. L'amplificazione di M.F. è fatta mediante un pentodo uguale a quello usato per l'A.F. Rendendo variabile la resistenza di polarizzazione di 750 Ohm si ha il controllo di sensibilità. La parte di B.F. del ricevitore merita di essere analizzata. La parte triodo della valvola ABC1 è connessa al triodo AC2 funzionante in modo speciale. Infatti si può vedere sul catodo una resistenza di carico di 6000 Ohm, cioè una

resistenza uguale alla resistenza di carico di placca.

Le tensioni sviluppate agli estremi di queste due resistenze sono in opposizione di fase e vengono applicate alle griglie delle valvole finali AL1. È da notare d'altronde l'azione molto efficace del regolatore automatico dell'intensità che controlla le tre prime valvole ed assicura una perfetta stabilità. Interca-lando un milliamperometro nel ritorno di placca, comune alle tre prime valvole, si può ottenere l'indicatore visivo di accordo. Ugualmente con un condensatore da 0,1 microfarad in serie ad un potenziometro da 50.000 Ohm connesso tra gli anodi delle valvole di uscita, for-

meranno un regolatore di tono molto efficace.

Tensioni di placca misurate agli elettrodi delle valvole.

AF2	220 Volta
AK2	220 »
AF3	220 »
ABC1	90 »
AC2	180 »
AL1	260 »

Tensioni di griglia schermo

AF3	85 Volta
AK2	85 »
AF3	85 »
AL1	270 »

Tensione di filamento: 4 Volta.

II B. V. 517

di JAGO BOSSI resta ancora il più efficiente **2 + 1** esistente sul mercato ITALIANO

II B. V. 517

BIS del Sig. MATTEI pur possedendo tutte le ottime qualità del precedente ha una STABILITÀ ed una SENSIBILITÀ mai raggiunta da un **2 + 1** ed è per offrire ai dilettanti la possibilità di possedere apparecchi superiori a quelli del Commercio che abbiamo preparato tutto il MATERIALE necessario assolutamente identico a quello usato per il montaggio sperimentale.

SCATOLA DI MONTAGGIO

con Valvole e Altoparlante - Variabili ad aria - Scala parlante - Trasformatori di A. F. costruiti - Chassi tranciato - Trasformatore di alimentazione universale - Condensatori fissi, minuterie ecc. ecc.

Con Altoparlante a grandissimo Cono mm. 210 . . . Lire 328

Con Altoparlante a medio Cono mm. 160 . . . „ 315



FARAD - MILANO - Corso Italia, 17

Il nuovo anno è incominciato!

Chi non ha ancora rinnovato il proprio abbonamento a **“l'antenna”**, si affretti a versare sul nostro conto corrente postale n. 3-24227 la somma di **Lire Trenta**. È il modo più pratico per testimoniare simpatia e fiducia alla rivista.

(Continuazione; ved. num. precedente).

Il fascio luminoso creato nel tubo a raggi catodici ha delle proprietà ben definite le cui applicazioni si estendono non soltanto al campo della televisione.

Le principali fra queste proprietà possono elencarsi come segue:

1) propagazione del fascio catodico assolutamente rettilinea ed emanante in direzione perpendicolare al catodo.

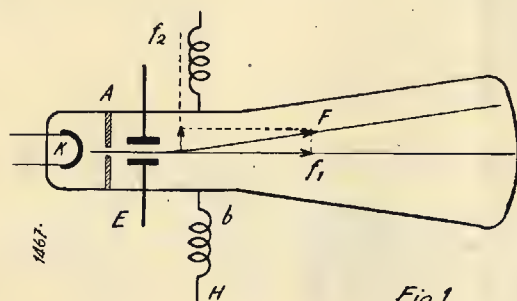


Fig 1

Questa proprietà è molto importante perché permette di avere a disposizione un raggio a proporzione ben definita sul quale si può agire opportunamente per ottenere deviazioni precise e controllabili;

2) capacità di rendere fluorescenti i corpi colpiti dal raggio catodico. Questa proprietà utilissima per la televisione è chiaramente dimostrata in tutte le esperienze. I corpi, colpiti dal fascio catodico, divengono diversamente fluorescenti a seconda della loro natura. Il vetro ad esempio diviene fluorescente in grado più o meno spiccato in dipendenza della sua composizione. Inoltre la colorazione della luce fluorescente è diversa da vetro a vetro. Come abbiamo già detto, se si fa cadere il raggio catodico su uno strato di sostanza fosforescente si possono ottenere delle luminosità notevoli e quindi molto interessanti per la televisione;

3) possibilità di essere influenzati e deviati da campi elettromagnetici. Anche di questa proprietà osservata per la prima volta da Hittorf si vale la televisione per la scansione dell'immagine sia in trasmissione che in ricezione. Il raggio catodico può essere considerato come un insieme di elementi carichi di elettricità di egual segno e capaci di muoversi tutti insieme nella stessa direzione e colla stessa velocità;

4) capacità di riscaldare i corpi incontrati dal raggio catodico sul proprio percorso. Tale proprietà che può avere vaste applicazioni in elettroterapia deve pure essere tenuta presente nei fenomeni televisivi per quanto non direttamente interessante.

5) produzione di raggi X. Anche su questa proprietà dei raggi catodici non ci soffermeremo ma è utile conoscerne l'esistenza per una più chiara comprensione dell'argomento che ci interessa;

6) capacità di impressionare lastre fotografiche. Anche su questo punto non ci fermeremo.

Perché l'oscillografo a raggi catodici ha trovato nella televisione un campo così grande di applicazioni? Abbiamo visto precedentemente che uno degli inconvenienti maggiori dei sistemi di esplorazione dell'immagine consisteva nel fatto di non poter raggiungere le rapidità necessarie ad una scansione che pur non essendo ancora la rappresentazione simultanea dell'immagine potesse toccare limiti di velocità tali da dare soddisfacenti risultati.

Il tubo a raggi catodici, grazie alla piccolissima massa degli elettroni costituenti il fascio catodico, mette a disposizione un organo adatto all'osservazione di fenomeni rapidissimi. Fin dal 1907 il Rosing ha preconizzato gli sviluppi che il tubo catodico ha avuto per la televisione nelle più recenti applicazioni pratiche.

La proprietà a cui abbiamo accennato di poter esaminare fenomeni a rapidissima successione è importantissima per la televisione. Il Dufour ha potuto registrare coll'oscillografo catodico delle frequenze di 10 miliardi di oscillazioni al secondo, il che dimostra come la esplorazione dell'immagine e l'uso dell'oscillografo come relais luminoso possano esser sfruttate in pieno nel campo televisivo.

Il funzionamento dell'oscillografo a tensioni relativamente basse è un altro vantaggio dei raggi catodici. Il catodo è normalmente riscaldato, il che permette di ottenere un grandissimo numero di elettroni e di conseguenza si possono avere delle potenze notevoli con delle tensioni piuttosto basse.

Azione dei campi magnetici ed elettrici sui raggi catodici.

L'Hittorf fin dall'inizio delle sue esperienze aveva osservato che avvicinando una calamita ad un tubo a raggi catodici, immediatamente il fascio luminoso deviava sotto l'azione della calamita, ubbidendo a tale azione con inerzia trascurabile. Si può calcolare la deviazione che un campo magnetico fisso produce su un raggio catodico.

Come abbiamo visto, si considera il raggio come l'insieme di particelle cariche di elettricità di egual segno, dotate della stessa velocità e muovendosi nella stessa direzione. Ma anche un campo elettrostatico (condensatori) un campo elettrico od elettromagnetico possono deviare un raggio catodico. Si può perciò considerare ancora il raggio come un conduttore percorso da corrente in direzione contraria alla sua propagazione. Indicando con f , la forza propria del raggio catodico, con f_2 la forza deviatrice (vedi figura) si otterrà una risultante che sarà la nuova forza F la cui direzione rappresenterà la direzione del raggio catodico deviato.

Supponiamo di considerare un campo elettrostatico costante di valore E (vedi figura). Con c indichiamo la carica elettronica unitaria (cioè di un elettrone), con m la massa dell'elettrone stesso, v la velocità colla quale esso attraversa il campo e con l la lunghezza percorsa sotto l'azione del campo stesso. Si calcola la deviazione angolare ϕ della velocità all'uscita del campo colla relazione:

$$\phi = \frac{E c l}{m v}$$

Analogamente, supponendo il campo H delle bobine b , uniforme, si ottiene la deviazione angolare B prodotta dal campo elettrico colla formula:

$$\beta = \frac{H c l}{m v}$$

Se V rappresenta la differenza di potenziale espressa in Volta fra catodo ed anodo, la velocità iniziale degli elettroni ritenendosi trascurabile si ha pure la relazione:

$$\frac{1}{2} m v^2 = V e$$


Da queste relazioni matematiche possiamo trarre le seguenti osservazioni. La variazione della velocità elettronica ha una grande influenza sulla deviazione che si può far subire al raggio catodico per mezzo di un campo esterno. La velocità elettronica v dipende in parte preponderante dalla tensione V .

(Continua). Ing. E. NERI

Rassegna delle Riviste Straniere

TOUTE LA RADIO

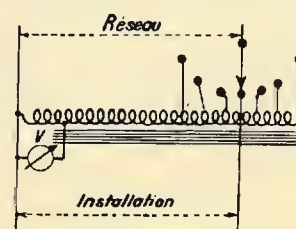I regolatori di tensione. — Le tensioni delle reti di distribuzione di energia elettrica sono molto spesso irregolari. Le variazioni occasionali per differenze di carico, possono nuocere al buon funzionamento dei ricevitori od



amplificatori alimentati dalla stessa rete, ed essere un danno per gli organi costituenti gli apparecchi, in special modo per le valvole. Queste irregolarità di tensione sono particolarmente dannose per la ricezione delle onde corte dell'ordine di 20 metri, dove un piccolo cambiamento di tensione di alimentazione provoca l'evanescenza e la necessità di una nuova regolazione.

L'impiego di dispositivi per regolare la tensione in numerosi casi è una necessità.


Si possono classificare questi dispositivi in regolatori manuali e regolatori automatici. I regolatori manuali sono i più robusti; inoltre, essi presentano il vantaggio di essere pochissimo influenzati dalle fluttuazioni di carico. Questi regolatori sono generalmente auto-trasformatori funzionanti, sia in elevatori, che in riduttori. Essi comportano un numero di prese corrispondente alle variazioni possibili della rete: 80, 90, 100, 120, 130 e 140 Volta per esempio.

Un commutatore permette la regolazione sulla posizione voluta. L'installazione è completata da un voltmetro



connesso sul secondario del trasformatore, col quale si può leggere la tensione di utilizzazione. I voltmetri di poco prezzo di 150 Volta fondo scala,

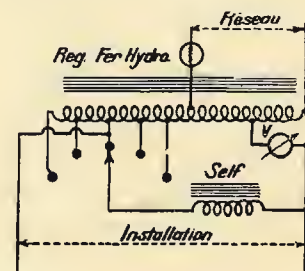
hanno una resistenza molto bassa e presentano l'inconveniente di riscaldarsi quando sono connessi in permanenza. Perciò i costruttori di questo genere di apparati hanno avuto l'idea di servirsi di voltmetri a bassa tensione (6 Volta)



graduato per alta tensione e collegati su di una parte dell'avvolgimento dell'auto-trasformatore corrispondente a 6 Volta. In questo modo il voltmetro rende lo stesso servizio di un voltmetro a lettura diretta.

La fig. 1 rappresenta un regolatore manuale ad auto-trasformatore. Questo apparecchio detto volgarmente «survolteur devolteur» è consigliabile solo in quei casi dove la tensione abbia degli sbalzi periodici o delle variazioni lente.

Alcuni dilettanti adottano come regolatore manuale, una impedenza a nucleo mobile, organo ben conosciuto in laboratorio. Questa impedenza è costruita su di un tubo di bachelite di quattro centimetri di diametro e di 10 di lunghezza ed ha avvolte 50 spire di filo isolato e di una sezione appropriata alla potenza del trasformatore di alimentazione. Nell'interno del tubo si trova una sbarra di ferro dolce in modo da potere scorrere a piacimento. Questa impedenza è connessa in serie su uno dei fili del trasformatore (fig. 2); ben inteso essa non può che abbassare la tensione. Per avere un effetto analogo a quello di un survolteur devolteur, è necessario avere il primario del trasformatore di alimentazione calcolato per una tensione inferiore i 10-15 Volta della normale. Il regolatore automatico è la soluzione ideale per la stabilizzazione della tensione, perché spesso difficile prevedere le variazioni di questa ultima. Le realizzazioni di questo tipo di apparecchio sono numerose, troppo numerose per essere perfette.

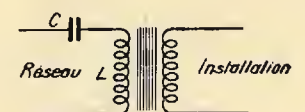

NOTE DI RICEZIONE

QRA Livorno-mare
OP Janitto Mario - HAM

QTR	GMT	RADIO	QRC	QRK	NOTE
1-12	12,14	D4IQI	21	5	buona manip. costante
»	12,15	PA0XM	»	5	» » »
»	12,16	D4KMG	»	5	» » »
»	12,20	ZL3CC	»	4	» » »
»	12,25	ZL4CK	»	4	» » »
»	12,30	ZL3KK	»	5	» » »
»	12,34	ZL2OQ	»	4	» » instabile
3-12	23,32	CT023	41	5	» » costante
»	23,34	ON4BOY	»	5	» » »
»	23,40	W4CKM	»	5	» » »
»	23,41	W2CHL	»	5	» » »
»	23,44	SP1TI	»	5	» » »
»	23,47	EA7AK	»	5	» » »
»	23,54	G2NP	»	5	» » »
4-12	00,15	SP1FL	»	5	» » »
»	00,17	ON4OT	»	5	» » »
»	00,19	ON4UR	»	5	» » »
»	00,21	W1IBL	»	5	» » »
6-12	22,45	SM6UT	»	5	» » »
»	22,47	SM5WS	»	5	cattiva »
»	22,50	OK2ST	»	5	buona »
»	22,51	PA0QW	»	5	» » »
»	23,01	W1BIH	»	5	» » instabile
»	23,06	U9MF	»	5	» » costante
7-12	23,40	EA5BQ	»	5	» » »
»	23,41	SP1BB	»	5	» » »
»	23,42	SP1DT	»	5	» » »
»	23,44	SM6UI	»	5	» » »
»	23,46	W2FIV	»	5	» » »

7-12	23,48	IIWW	41	5	buona manip.	costante
»	23,50	CM5PD	»	5	»	»
»	23,52	ES4YY	»	5	»	»
»	23,54	W3FQP	»	5	»	»
»	23,55	LA6D	»	5	»	»
»	23,57	SP1HB	»	5	»	»
»	23,59	SP1DC	»	5	»	»
»	24,—	J5CC	»	5	»	»
8-12	00,08	W8CHF	»	5	»	»
»	00,10	YM4AE	»	5	»	»
»	00,12	W1FUY	»	5	»	»
»	00,14	J2KJ	»	5	»	»
»	00,17	J3LK	»	5	»	»
»	00,18	W3CNZ	»	5	»	»
»	00,19	W2IIZ	»	5	»	»
»	00,20	W3DEN	»	5	»	»
9-12	23,48	W9VPL	»	5	»	»
»	23,50	W2IOH	»	5	»	»
»	23,54	W3ASG	»	5	»	»
»	23,58	W5TCR	»	5	»	»
»	24,—	W2VCC	»	5	»	»
12-12	22,45	W8BFH	»	5	»	instabile
»	22,47	CT1FI	»	5	»	costante
»	22,51	EA5JM	»	5	»	»
»	22,54	G2YY	»	5	»	»
»	23,11	W3EYS	»	5	»	»
13-12	00,15	W2BJ	»	5	»	»
»	00,18	EA4RG	»	5	»	»
»	00,22	SP1CC	»	5	»	»
»	00,24	SP1IA	»	5	»	»
14-12	23,47	W5ESY	»	5	»	»
»	23,48	EA5BE	»	5	»	»
»	23,51	EA3EV	»	5	»	»
»	23,52	EA1AM	»	5	»	»
»	23,54	W4OMY	»	4	cattiva	»
»	23,55	EA4BU	»	5	buona	»
»	23,58	U3DM	»	5	»	»
»	24,—	J5CC	»	5	»	»
15-12	00,10	EA7AV	»	5	cattiva	»
»	00,11	W8CNZ	»	5	buona	»
»	00,12	FA8BG	»	5	»	»
»	00,14	EA2VR	»	5	cattiva	»
»	00,16	EA2BS	»	5	buona	»
»	00,17	J4DL	»	4	»	»
»	00,18	W4DLR	»	5	»	»
»	00,19	CT3AB	»	5	»	»
»	00,22	HAF3G	»	5	»	»
»	00,24	W4DTZ	»	5	»	»
»	00,25	W6CCE	»	5	»	»
»	00,27	W4CD	»	5	»	»
»	00,28	W9GLD	»	5	»	»
»	00,30	J7KM	»	5	»	»
»	00,31	SP1FL	»	5	»	»
»	00,32	SM6UI	»	5	»	»
»	00,34	OH2NQ	»	5	»	»

I regolatori con valvola a ferro idrogeno e sistemi compensatori sono impiegati correntemente. Le valvole regolatrici sono conosciutissime ed utilizzate da molto tempo; esse sono basate sulle proprietà fisiche del ferro, dove la resistenza cresce coll'aumento della temperatura.

Se questo riscaldamento è provocato da una corrente attraversante il ferro le variazioni di intensità saranno ridotte. Noi obiettiamo però, che una regolazione automatica di tensione provoca una caduta di tensione più o meno elevata, secondo le fluttuazioni corrispondenti ad una diminuzione od aumento della resistenza. Pertanto per ottenere una regolazione sufficiente è necessario che la valvola sia utilizzata nelle condizioni determinate: cioè con l'intensità della corrente che attraversa il filamento, sia esattamente nei limiti per i quali la valvola è costruita. Da questo ne deduciamo che l'impiego di regolatori ferro-idrogeno non è senza inconvenienti, poichè in primo luogo essi dovrebbero essere esattamente adattati all'intensità assorbita dal trasformatore di alimentazione e che se durante il funzionamento il carico si abbassa si produce una sovra-tensione dannosa. Per correggere questi difetti i regolatori automatici che utilizzano queste valvole sono accoppiati ad un auto-trasformatore a prese ed una impedenza fortemente saturata, cosa che dà al dispositivo un più largo margine di regolazione e lo rende meno sensibile ai cambiamenti di carico che si possono produrre (fig. 3). I regolatori utilizzanti delle valvole a ferro-idrogeno hanno un rendimento al di sotto del medioere (40-50%), poichè assorbono una potenza importante.

I regolatori automatici, i quali sono basati su dei fenomeni elettromagnetici, tendono verso la soluzione ideale e se la loro applicazione non è molto sviluppata, questo proviene in gran parte dalle difficoltà di costruzione. La realizzazione è delicata perchè numerosi fattori influenzano i risultati: dimensioni, forme e perdite del circuito magnetico, disposizioni e numero di spire dell'avvolgimento.

Molto tempo addietro si è constatato un effetto regolatore di tensione del secondario in un trasformatore avente delle perdite. In effetti il flusso magnetico primario «F1» di un trasformatore è la somma geometrica del flusso comune dei due avvolgimenti:

«F» e del flusso di perdita del primario «f1» cioè:

$$F1 = F + f1$$

in quanto al flusso magnetico secondario «F2», esso è uguale a:

$$F2 = F - f2$$

dove «f2» è uguale alle perdite del secondario.

F1 ed F2 rappresentano rispettivamente le tensioni primarie «U1» e secondarie «U2».

In un trasformatore normale si cerca di ridurre il più possibile le perdite, ed il valore di «f» per rapporto a «F» è trascurabile.


Ma nei trasformatori dove si desidera ottenere un effetto regolatore, si sono create delle perdite a mezzo di un intraferro nel circuito magnetico, e questo valore è importante; se il circuito magnetico è saturato, ogni aumento di tensione provocherà un aumento sensibile di «f1» ed «f2», il quale porterà ad una diminuzione di «F2», poichè «F2» è uguale a $F - f2$ e per conseguenza una diminuzione di tensione secondaria U2. Si ottiene con questo dunque, un buon effetto regolatore.

La corrente assorbita da un trasformatore con perdite, è in gran parte una corrente devattata, la quale non è generalmente segnata dal contatore, perciò questo regolatore non ha nessun interesse per le Compagnie di distribuzione dell'energia elettrica dal punto di vista del consumo. Disgraziatamente i trasformatori con delle perdite sono ugualmente influenzati dalle variazioni di carico. Si può però ovviare in parte a questo difetto mettendo in serie al primario del trasformatore una capacità elevata (fig. 4).

La realizzazione di questo ultimo tipo di regolatore è molto complicata poichè è necessario che il valore della capacità «C» e dell'induttanza «L» del primario siano giudiziosamente scelte, tenendo conto della frequenza della rete per la quale l'apparecchio deve funzionare.

L'effetto della capacità deve predominare l'effetto dell'induttanza per le tensioni superiori alla normale, dato che il condensatore sopporta la maggior parte delle sovra-tensioni. Da questo ordine di idee si sono costruiti dei regolatori che utilizzano con un sistema ingegnoso delle induttanze e delle capacità in risonanza sulla frequenza della rete. Il circuito magnetico dell'induttanza è in parte saturato. Questa saturazione rende l'induttanza variabile con le correnti che circolano nella bobina. La messa in risonanza del circuito si

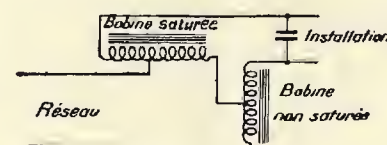ottiene per mezzo di una tensione alternata determinata, applicata all'entrata del sistema. Certi regolatori elettromagnetici sono realizzati da una combinazione di due induttanze. Il circuito magnetico di una di queste è saturato in modo, da ottenere una tensione che non varia sensibilmente quando cresce la tensione applicata. Al contrario il cir-



Il circuito.

I segnali A.F. di entrata vengono selezionati dal circuito accordato LI C1 e applicati alla sezione pentodica della valvola.

Per mezzo di un circuito oscillante, inserito nel circuito catodico, si producono oscillazioni locali, nella sezione pentodica, la cui frequenza viene regolata dal condensatore C2, unito in tandem a C1.

Le oscillazioni risultanti M.F. di 456 chilocicli vengono trasferite dal primario al secondario del trasformatore IFT1, rivelate e amplificate dalla sezione triodica.


Le correnti B.F. di uscita scorrono nel circuito della placca T.P. passano indi attraverso una cuffia oppure attraverso un amplificatore B.F. per avere impulsi sufficientemente intensi per un altoparlante.

La doppia reazione.

Di eccezionale interesse è l'applicazione di una doppia reazione — prima delle correnti A.F., poi di quelle M.F. — ottenuta mediante i seguenti artifici.

La reazione dei segnali A.F. viene ottenuta accoppiando al circuito oscillante A.F.-L1-C- una induttanza (tickler), inserita nel circuito della griglia-schermo del pentodo, il che permette una regolazione assai uniforme per tutte le frequenze. Il controllo della reazione viene effettuato dalla resistenza R1.

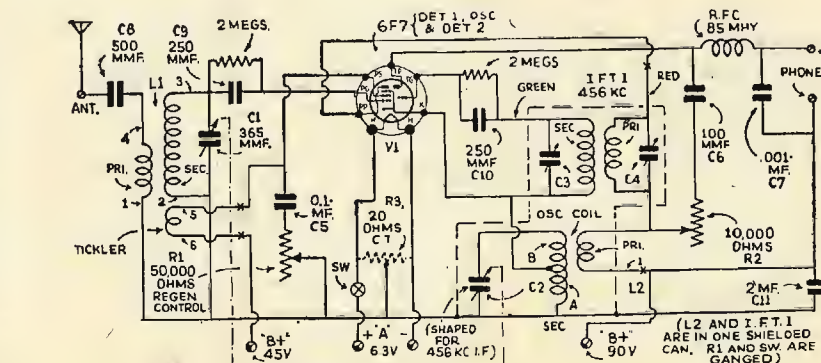Per ottenere la reazione nel circuito di M.F. sono inseriti il condensatore C6 e la resistenza variabile R2, che ripor-



O. S. T. - Officina Specializzata Trasformatori

Via Melchiorre Giola, 67 MILANO - Telefono 691-950

Trasformatori per qualsiasi applicazione elettrica - Autotrasformatori fino a 5000 Watt - Regolatori di Tensione per apparecchi Radio - Economizzatori di Luce per illuminazione a bassa tensione

Il costruire oggi trasformatori non è più un problema; la difficoltà è costruire bene. - Adottare nelle vostre costruzioni i trasformatori O.S.T. è impiegare bene il vostro denaro e valorizzare il prodotto.



tano le correnti M.F. del circuito di placca del triodo al circuito catodico, amplificate poi dalla sezione pentodica in grado sufficiente per stabilire la reazione M.F., comandata dalla resistenza R2.

Considerazioni generali.

È estremamente difficile non solo per il principiante, ma anche per un diletante esperto, costruire delle indutture tali da permettere una soddisfacente manovra con comandi in tandem, per cui è indicato l'uso di indutture di costruzione industriale per L1 e IFT1.

Si colleghino le indutture secondo la fig. 2. Per ottenere il miglior accoppiamento si invertano gli attacchi 5 e 6 del « tickler », segnati x-x. Il tickler viene collocato internamente all'induttanza L1. È utile fare la stessa prova per l'induttanza L2 del trasformatore IFT1.

È conveniente per il principiante l'uso di un condensatore già tarato alla frequenza di 456 kc. per C2, per eliminare la necessità di un compensatore e la conseguente difficoltà di messa a punto. La resistenza R3 a presa centrale è necessaria solo nel caso che l'attacco « A » sia derivato da un trasformatore per l'alimentazione in corrente alternata del filamento.

Come costruire una semplice macchina avvolgitrice per bobine.


Al giorno d'oggi c'è la tendenza di impiegare indutture di piccole dimensioni e di grande rendimento. Per cui la maggior parte delle bobine sono del tipo « bilaterale » o « a nido d'ape ». Bobine di grandi dimensioni di questo tipo si possono avvolgere a mano, anche se è un compito un po' noioso, ma l'avvolgimento a mano di piccole bobine presenta grandissime difficoltà.

La costruzione di una macchina avvolgitrice non è eccessivamente difficile; ma ci sono alcune cose da prendere in speciale considerazione. Condizione indispensabile per ottenere buoni risultati è la robustezza della costruzione. L'avvolgimento deve avvenire in modo scorrevole e uniforme. I risultati ottenuti daranno la misura dell'accuratezza impiegata nella costruzione. Il giuoco delle varie parti deve essere tenuto a un minimo.

Il dettaglio più importante della macchina è forse la camma che controlla la deposizione del filo in spire regolari. La camma deve imprimere uno spostamento in avanti e uno indietro nel tempo in cui la bobina fa un giro completo, in modo da lasciare spazi regolari fra le spire adiacenti. Questi spazi sono necessari per ridurre al minimo la capacità propria della bobina.

Per uno spostamento più lento della camma vengono a formarsi più di una spira nel senso della lunghezza, il che è adatto per bobine di maggior induttanza, ma aumenta la lunghezza del filo

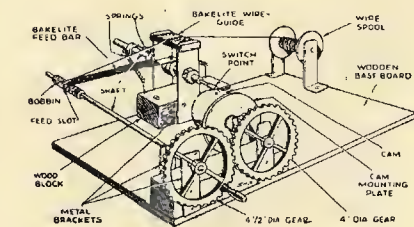
necessario per un dato numero di spire, mentre il lieve aumento di robustezza non apporta un vantaggio apprezzabile. Il requisito più importante per questo



movimento di spostamento è la regolarità e l'assenza di intoppi, a velocità uniforme, con o senza un breve arresto verso le estremità.

La costruzione della camma.

La fig. 2-A mostra i dettagli costruttivi della camma. Notare che essa è ricavata dalla base di un comune tubo per bobine. La facilità e la semplicità della costruzione dà la possibilità di ottenere camme adatte per qualsiasi tipo di bobine. Qualora debbano essere fabbricate molte bobine, si consiglia di fare la camma di metallo; ma l'esperienza ha insegnato che il semplice fondo di un tubo di bachelite è per lo più sufficiente. Come risulta dalla fig. 2-B, conviene prima ritagliare in carta la conformazione della superficie laterale della camma. La striscia di carta così preparata

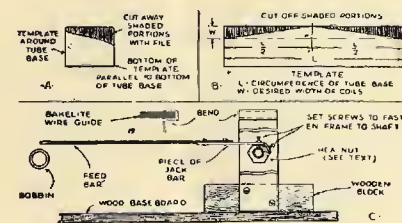

viene incollata intorno al tubo, facendo attenzione che il bordo diritto della carta sia parallelo alla circonferenza della base del tubo. Indi, con una lima, si riduca il tubo alla conformazione della carta. La base del tubo rappresenta un ottimo mezzo per fissarlo, se deve essere montato su un disco di bachelite.

Nella macchina dell'Autore un ingranaggio speciale, che era a sua disposizione, fu usato per questo scopo. In tal modo è più facile assicurare la perpendicolarità fra il disco e l'asse. Per fissare la camma si possono usare delle bullette battute attraverso il disco; ma l'essenziale è che la camma sia ben centrata rispetto al disco.

Un altro requisito della costruzione è che la bobina ruoti leggermente più adagio della camma. Ciò si può ottenere montando sull'asse che porta la camma

un ingranaggio un po' più piccolo di quello dell'asse che porta la bobina. Si consiglia l'uso dei pezzi staccati di un meccanico. Il costruttore cerchi di adoperare la propria abilità fin dove glielo permette il meccanico. Nella macchina qui descritta, l'ingranaggio più grande ha un diametro di pollici 4 1/2 (cm. 12,65 circa) e quello più piccolo di pollici 4 (cm. 11,3 circa). Ciò dà delle bobine soddisfacenti, ma altri diametri vanno ugualmente bene. Un rapporto di 15 a 14 sarebbe ideale, ma può soddisfare anche uno di 15 a 12. (Poiché non si può fare ingranare direttamente fra di loro i due ingranaggi, si dovette ricorrere a un terzo ingranaggio di trasmissione fra i primi due).

La fig. 1 mostra più dettagliatamente che non la fotografia il complesso montato. Si faccia particolare attenzione al modo usato per ottenere buoni cuscinetti per gli assi, che forse costituiscono la maggior difficoltà della costruzione. Nella macchina qui descritta furono usate delle lamine di un vecchio trasformatore, della larghezza di pollice 5/8 (centimetri 1,75 circa) e dello spessore di pollice 1/16 (mm. 1,8 circa).

In ciascuna lamina si sono praticati un foro per il fissaggio degli assi e due buchi per fissarle a un pezzo di legno della grossezza di pollici 1 e 1/4 (centimetri 3,5 circa). Se l'operazione è eseguita con esattezza, si avranno dei supporti lunghi pollici 1 e 3/8 (cm. 1,05). L'insieme viene poi fissato più fortemente che sia possibile alla base. (In figura non si vede il piccolo ingranaggio di trasmissione, che avrebbe soltanto complicato il disegno).

La conformazione delle varie parti, è chiarita nella figura, ma per renderla più evidente è stata aggiunta la fig. 2-C, che mostra con maggior chiarezza la costruzione del supporto degli organi di spostamento del filo. Un'estremità dell'asse di spostamento è forata e battuto in modo che vi si possa fissare una comune spina, che comunica gli spostamenti impressi dalla camma. La testa d'ottone della spina è linata a forma di cuneo. Per attaccare la sbarretta, che depone il filo, all'asse, ci si è servito di un dado esagonale di diametro interno di pollice 3/8 (cm. 1,05 circa), in cui si sono fatti due buchi, uno per fissarlo all'asse, l'altro per fissarvi la sbarretta. Questa è fatta di una striscia di bachelite dello spessore di pollice 1/8 (mm. 3,5 circa) che viene collegato al dado mediante una laminetta. All'estremità esterna della sbarretta è praticato un taglio obliquo, che viene a trovarsi immediatamente sopra il centro della bobina. All'asse vengono pure fissate due molle con due dati, come la sbarretta, per tenerlo a costante contatto con la camma.

La pressione deve essere regolata in modo da essere appena sufficiente per assicurare il costante contatto fra l'asse

e la camma durante l'intero giro. Le molle hanno anche lo scopo di evitare che l'asse possa girare su sé stesso. Le altre estremità delle molle sono fissate a un pezzo di legno con piccoli uncini a vite.

Parecchi sono i mezzi per avere un supporto per le bobine. In questa macchina si è usato un tubo di bachelite avente il diametro interno poco minore di 3/8 di pollice (cm. 1,05), che si è poi allargato fino a che il tubo potè passare senza sforzo sull'asse. Bisogna fare attenzione che la bobina non oscilli mentre gira. Per cui potrà occorrere ancora un supporto per stabilizzare l'asse.

Il rocchetto che porta il filo da avvolgere deve essere costruito in modo che il filo possa svolgersi con regolarità e senza strappi.

Il contagiri.

Finora non si è accennato a questo accessorio. È stata descritta in molte riviste la costruzione di contagiri, per cui non se ne parla in questo articolo.

Per ottenere risultati buoni non occorre altro in più che la pratica dell'uso, con che sono finite le difficoltà relative a questa avvolgitrice.

Per assoluta mancanza di spazio siamo costretti a rimandare al prossimo numero la rubrica: « Il dilettante di O.C. ». Abbiamo voluto, una volta tanto, guadagnare spazio, sia pure a spese d'una rubrica molto interessante e molto apprezzata dai lettori, per poter finalmente varare alcuni articoli di tecnica varia che da tempo attendevano il loro turno.

Avieri allievi R. T.

visitano la «Microfarad»

Nel mese di dicembre 1935 cento avieri che frequentano il corso Radio Telegrafisti dell'Istituto Radiotecnico di Milano, col loro comandante Tenente E. Nosedà, hanno compiuto un'interessante visita al moderno stabilimento della « Microfarad » di Milano.


Durante tale visita sono state mostrate le nuove produzioni di questa fabbrica e soprattutto i condensatori elettrolitici di dimensioni molto ridotte e resistenti ad elevatissime tensioni, nonché i condensatori equatoriali da usare soprattutto dall'Aeronautica nelle zone dell'Africa Orientale.

La visita si è conclusa con un rinfresco offerto dalla Ditta e con un entusiastico alalà al Duce ed all'industria nazionale radio.

Una supeterodina a tre valvole

Si tratta di un piccolo apparecchio dove le indutture sono previste per la ricezione delle onde corte. Ma il funzionamento su onde corte implica

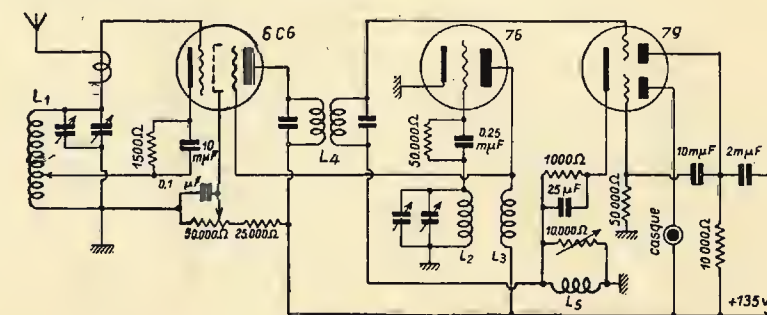direttamente dalla modulatrice alla rivelatrice per caratteristica di griglia a mezzo di un trasformatore a nucleo di ferro.



necessariamente, in un apparecchio come questo a poche valvole, una oscillatrice separata e ciò è l'originalità di questo montaggio. La modulazione è fatta sulla griglia catodica di un pentodo portata ad un potenziale positivo uguale a quello dell'anodo. Non esiste, ben inteso, uno stadio amplificatore a M.F.; l'accoppiamento è fatto

Una curiosa particolarità del montaggio è la reazione utilizzata in M.F. ed ottenuta per mezzo di una induttanza di 100 spire, avvolte su di un mandrino di 35 mm. In parallelo vi è una resistenza variabile per il controllo. Le bobine intercambiabili, di cui diamo i dati nella seguente tabella, sono avvolte su forme di 38,1 mm.

Gamma d'onda	L1	L2	L3
80 m.	40 spire filo 0,8 mm. avvolte su una lunghezza di 44,4 mm. con una presa a 3/4 di spira.	33 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 44,4 millimetri.	8 spire filo 0,6 mm. spaziate distanti mm. 1,5 da L2.
40 m.	12 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 38,1 millimetri con una presa a 1/2 spira.	11 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 31,7 millimetri.	5 spire filo 0,6 mm. distanti da L2 6,3 mm.
20 m.	5 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 22,3 millimetri, presa a 1/3 di spira.	5 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 22,3 millimetri.	3 spire filo 0,8 mm. 6,3 mm. da L2.
10 m.	3,5 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 25,4 millimetri, presa a 1/3 di spira.	3,5 spire filo 0,8 mm. su una lunghezza di 25,4 millimetri.	2,5 spire filo 0,8 mm. 6,3 mm. da L2. Spazio tra le spire: 1,5 mm.

IMPORTANTE

La Radio Argentina di Alessandro Andreucci avverte che non ha mai avuto e che non ha nessun altro negozio o succursale se non quello ben noto in

ROMA - Via Torre Argentina, 47

AVVERTE

perciò la sua affezionata Clientela di prestare attenzione alle omonimie di Ditte residenti in altre Città e la prega di rivolgersi esclusivamente a:

RADIO ARGENTINA

ROMA - Via Torre Argentina - Tel. 55589

PRINCIPALI STAZIONI RADIOFONICHE

STAZIONI A ONDE LUNGHE E CORTE				STAZIONI A ONDE CORTE				
Kc. m.	Nome	kW.	Km. m.	Nome	kW.	Kc. m.	Nome	kW.
155	1935 Kaunas (Lituania)	7	886	338,6 Graz (Austria)	7	4273	70,20 Chabarowsk (U.R.S.S.)	20
160	1875 Brasov (Romania)	20	895	335,2 Helsinki (Finlandia)	10	5968	50,27 Città del Vaticano	10
160	1875 Huizen (Olanda)	50	904	331,9 Amburgo (Germania)	100	6000	50,00 Mosca (U.R.R.S.S.)	20
166	1807 Lahti (Finlandia)	40	904	331,9 Limoges P.T.T. (Franc.)	0,5	6005	49,96 Montreal (Canada)	2,5
174	1724 Mosca I (U.R.S.S.)	500	913	328,6 Tolosa (Francia)	60	6920	49,83 Zeesen (Germania)	5
182	1648 Radio Parigi (Francia)	75	922	325,4 Brno (Cecoslovacchia)	32	6040	49,67 Boston (S. U.)	5
191	1571 Koenigswusterhausen (G.)	60	932	321,9 Bruxelles II (Belgio)	15	6050	49,50 Daventry (Inghilt.)	20
200	1500 Droitwich (Inghilt.)	150	941	318,8 Algeri (Algeria)	12	6060	49,50 Cincinnati (S. U.)	10
208	1442 Minsk (U.R.S.S.)	35	941	318,8 Göteborg (Svezia)	10	6060	49,50 Nairobi (Afr. or. ingl.)	0,5
208	1442 Reykjavik (Islanda)	16	950	315,8 Breslavia (Germania)	100	6060	49,50 Filadelfia (S. U.)	1
215	1395 Parigi T. E. (Francia)	13	959	312,8 Parigi P.P. (Francia)	60	6060	49,50 Skamlebaek (Danim.)	0,5
216	1389 Motala (Svezia)	30	968	309,9 Odessa (U.R.S.S.)	10	6080	49,34 La Paz (Bolivia)	10
217,5	1379 Novosibirsk (U.R.S.S.)	100	977	307,1 Belfast (Inghilt.)	1	6080	49,34 Chicago (S. U.)	0,5
224	1339 Varsavia I (Polonia)	120	986	304,3 GENOVA	10	6093	49,25 ROMA	25
230	1304 Lussemburgo	150	986	304,3 Torun (Polonia)	24	6095	49,22 Bowmanville (Canada)	0,5
232	1293 Kharkov (U.R.S.S.)	20	995	301,5 Hilversum (Olanda)	20	6100	49,18 Chicago (S. U.)	10
238	1261 Kalundborg (Danimarca)	60	1004	298,8 Bratislava (Cecoslov.)	13,5	6100	49,18 Bound Brook (S. U.)	15
245	1224 Leningrado (U.R.S.S.)	100	1013	296,2 Midland Regional (Ingh.)	50	6109	49,10 Calcutta (India brit.)	0,5
260	1154 Oslo (Norvegia)	60	1022	293,5 Barcellona EAJ 15 (Spag.)	3	6112	49,08 Caracas (Venezuela)	0,2
271	1107 Mosca II (U.R.S.S.)	100	1022	293,5 Cracovia (Polonia)	2	6120	49,02 Wayne (S. U.)	1
401	748 Mosca III (U.R.S.S.)	100	1031	291 Koenigsberg (Germ.)	17	6140	48,86 Pittsburgh (S. U.)	40
519	578 Hamar (Norvegia)	0,7	1040	288,5 Rennes P.T.T. (Francia)	40	6425	46,69 Bound Brook (S. U.)	18
519	578 Innsbruck (Austria)	0,5	1050	285,7 Scottish National (Ingh.)	50	6610	45,38 Mosca (U.R.S.S.)	20
527	569,3 Lubiana (Jugoslavia)	5	1059	283,3 BARI	20	9510	31,55 Daventry (Inghilt.)	10
536	559,7 Vilna (Polonia)	16	1068	280,9 Tiraspol (U.R.S.S.)	4	9510	31,55 Melbourne (Australia)	3
236	559,7 BOLZANO	1	1077	278,6 Bordeaux Lafayette (Fr.)	12	9530	31,48 Schenectady (S. U.)	40
546	549,5 Budapest I (Ungheria)	120	1086	276,2 Falun (Svezia)	2	9540	31,45 Zeesen (Germania)	5
556	539,6 Beromünster (Svizzera)	100	1086	276,2 Zagabria (Jugoslavia)	0,7	9560	31,38 Zeesen (Germania)	5
565	531 Athlone (Stato lib. d'Irl.)	60	1095	274 Madrid (Spagna)	7	9570	31,35 Springfield (S. U.)	10
565	531 PALERMO	3	1104	271,7 NAPOLI	1,5	9580	31,32 Daventry (Inghilt.)	20
574	522,6 Stoccarda (Germania)	100	1104	271,7 Madona (Lettonia)	50	9590	31,28 Filadelfia (S. U.)	1
583	514,6 Riga (Lettonia)	15	1113	269,5 Moravska Ostrava (Cec.)	11,2	9595	31,27 Lega d. Naz. (Svizzera)	20
583	514,6 Grenoble (Francia)	15	1122	267,4 Newcastle (Inghilt.)	1	9635	31,12 ROMA	25
592	506,8 Vienna (Austria)	100	1122	267,4 Nyiregyhaza (Ungheria)	6,25	9860	30,43 Madrid (Spagna)	50
601	499,2 Sundsvall (Svezia)	10	1131	265,3 Hörby (Sveiz.)	10	10330	29,04 Ruysselede (Belgio)	9
601	499,2 Rabat (Marocco)	25	1140	263,2 TORINO I	7	11705	25,63 Radio Coloniale (Fr.)	10
610	491,8 FIRENZE	20	1149	261,1 London National (Ingh.)	20	11715	25,60 Winnipeg (Canada)	2
620	483,9 Bruxelles I (Belgio)	15	1149	261,1 West National (Ingh.)	20	11730	25,57 Huizen (Olanda)	23
620	483,9 Cairo (Egitto)	20	1149	261,1 North National (Ingh.)	20	11750	25,53 Daventry (Inghilt.)	20
629	476,9 Trondheim (Norvegia)	20	1158	259,1 Kosice (Cecoslovacc.)	2,6	11770	25,49 Zeesen (Germania)	5
629	476,9 Lisbona (Portogallo)	15	1167	257,1 Monte Ceneri (Svizzera)	15	11790	25,45 Boston (S. U.)	5
638	470,2 Praga I (Cecoslovacchia)	120	1176	255,1 Copenhagen (Danim.)	10	11810	25,40 ROMA	25
648	463 Lyon-la Doua (Francia)	15	1195	251 Francoforte (Germania)	17	11830	25,36 Wayne (S. U.)	1
658	455,9 Colonia (Germania)	100	1195	251 Treviri (Germania)	2	11860	25,29 Daventry (Inghilt.)	20
668	449,1 North Regional (Inghilt.)	50	1195	251 Cassel (Germania)	1,5	11870	25,27 Pittsburgh (S. U.)	40
677	443,1 Sottens (Svizzera)	25	1195	251 Friburgo in Breg. (Ger.)	5	11880	25,23 Radio Coloniale (Fr.)	10
686	437,3 Belgrado (Jugoslavia)	2,5	1195	251 Kaiserlautern (Germ.)	1,5	12000	25,00 Mosca (U.R.S.S.)	20
695	431,7 Parigi P.T.T. (Francia)	7	1204	249,2 Praga II (Cecoslovacc.)	5	12825	23,39 Rabat (Marocco)	10
704	426,1 Stoccolma (Svezia)	55	1213	247,3 Lilla P.T.T. (Francia)	5	15120	19,84 Città del Vaticano	10
713	420,8 ROMA I	50	1222	245,5 TRIESTE	10	15140	19,82 Daventry (Inghilt.)	15
722	415,5 Kiev (U.R.S.S.)	36	1231	243,7 Gleiwitz (Germania)	5	15200	19,74 Zeesen (Germania)	5
731	410,4 Tallinn (Estonia)	20	1249	240,2 Nizza-Juan-les-Pins	2	15210	19,72 Pittsburg (S. U.)	40
731	410,4 Siviglia (Spagna)	1,5	1258	238,5 S. Sebastiano (Spagna)	3	15243	19,68 Radio Coloniale (Fr.)	10
740	405,4 Monaco di Bav. (Germ.)	100	1258	238,5 ROMA III	1	15250	19,67 Boston (S. U.)	5
749	400,5 Marsiglia P.T.T. (Francia)	5	1267	236,8 Norimberga (Germ.)	2	15270	19,64 Wayne (S. U.)	1
758	395,8 Katowice (Polonia)	12	1285	233,5 Aberdeen (Inghilt.)	1	15280	19,63 Zeesen (Germania)	5
767	391,1 Scottish Regional (Ingh.)	50	1294	231,8 Linz (Austria)	0,5	15330	19,56 Schenectady (U. S.)	20
776	386,6 Tolosa P.T.T. (Francia)	2	1294	231,8 Klagenfurt (Austria)	4,2	17780	16,87 Bound Brook (S. U.)	15
785	382,2 Lipsia (Germania)	20	1303	230,2 Danzica (Città libera)	0,5	17790	16,86 Daventry (Inghilt.)	15
795	377,4 Leopoli (Polonia)	16	1312	228,7 Malmö (Svezia)	1,25			
795	377,4 Barcellona (Spagna)	5	1330	225,6 Hannover (Germania)	1,5			
804	373,1 West Regional (Inghilt.)	50	1330	225,6 Brema (Germania)	1,5			
814	368,6 MILANO I	50	1330	225,6 Flensburg (Germania)	1,5			
823	364,5 Bucarest I (Romania)	12	1339	244 Montpellier (Francia)	5			
832	360,6 Mosca IV (U.R.S.S.)	100	1357	221,1 MILANO II	4			
841	356,7 Berlino (Germania)	100	1366	219,6 TORINO II	0,2			
850	352,9 Bergen (Norvegia)	1	1384	216,8 Varsavia II (Polonia)	2			
850	352,9 Valencia (Spagna)	1,5	1393	215,4 Radio-Lione (Francia)	5			
859	349,2 Strasburgo (Francia)	35	1411	212,6 Stazioni portoghesi	2			
859	349,2 Sebastopoli (U.R.S.S.)	10	1429	209,9 Beziers (Francia)	1,5			
868	345,6 Poznan (Polonia)	16	1456	206 Radio-Normandie	10			
877	342,1 London Regional (Ingh.)	50						

La potenza delle stazioni è indicata dai kW. sull'antenna in assenza di modulazione

Confidenze al radiofilo

3231. - V. R. - TORINO. — Lo schema che ci sottopone è esatto. Le consigliamo la rivelazione di griglia. Per fare ciò, connetta in serie al filo di griglia della valvola 57 un condensatore fisso di 150 cm. con in parallelo una resistenza da 2 Megaohm. Deve inoltre togliere le due resistenze da 0,1 Megaohm, che servono per dare il potenziale base alla griglia-schermo della valvola rivelatrice, e sostituirle con una resistenza da 1 Megaohm, connessa tra la griglia-schermo ed il positivo anodico. Naturalmente tra la griglia-schermo e la massa deriverà il solito condensatore di fuga. Le consigliamo anche di portare a 400 Ohm la resistenza di polarizzazione della valvola 47, che è segnata sullo schema 350 Ohm.

3433. - A. L. - PAVIA. — La pagina del principiante che non figurava nel n. 23 per una ragione di impaginazione, non mancherà più sulla nostra Rivista, anche perchè, come Ella dice, è molto attentamente seguita dai nostri lettori. Stia pur certo che a cominciare dal numero 24 in avanti, detta pagina non mancherà più e quindi Lei potrà con tutta tranquillità fare l'abbonamento, sicuro di avere il risparmio che Lei stesso ha constatato.

3434. - ABBONATO 1930. — Come da Suo desiderio Le diamo le caratteristiche delle valvole da Lei possedute.

	SI 4090	RGH 1054
Tensione di filamento	4 Volta	4 Volta
Corrente di filamento	0,9 Ampère	1 Ampère
Tensione anodica massima . . .	150	2 x 300
Tensione di schermo	75	—
Tensione negativa di griglia . .	1,5	—
Corrente anodica massima . . .	3 m.A.	75 m.A.
Pendenza massima	2 m.A.-V.	—
Coefficiente di amplificazione .	200	—
Resistenza interna	0,1 Megaohm	—

3435. - ABBONATO 2031. — Può sostituire la pentagriglia americana con un ottodo europeo, anzi, con quest'ultima valvola otterrà dei risultati migliori. Per l'accensione di detta valvola può usufruire di un trasformatore da campanelli di 5 Watt. La bobina di reazione per il trasformatore di M.F. a 350 kc. avrà una settantina di spire. In tutti i modi il valore migliore sarà trovato per esperimenti e così pure l'accoppiamento. La batteria che possiede va benissimo per alimentare l'oscillatore. Le consigliamo la schermatura dei fili di connessione.

Questa rubrica è a disposizione di tutti i lettori, purchè le loro domande, brevi e chiare, riguardino apparecchi da noi descritti. Ogni richiesta deve essere accompagnata da 3 lire in francobolli. Desiderando sollecitare risposta per lettera, inviare lire 7,50.

Agli abbonati si risponde gratuitamente su questa rubrica. Per le risposte a mezzo lettera, essi debbono uniformarsi alla tariffa speciale per gli abbonati che è di lire cinque.

Desiderando schemi speciali, ovvero consigli riguardanti apparecchi descritti da altre Riviste, L. 20; per gli abbonati L. 12.

3436. - CANCELAN MARCO - VENEZIA. — Le consigliamo di aggiungere la valvola 24 in A.F. Per usufruire del condensatore variabile, già esistente sull'apparecchio, è necessario togliere il filtro di banda. Per l'accoppiamento di questa nuova valvola all'attuale apparecchio, consigliamo riferirsi alla terza sezione del «Progressivo I», dove vi sono dati a sufficienza.

3437. - ABB. DI SALITA SASSI - GENOVA. — Le consigliamo di costruire un apparecchio con due valvole in alta frequenza lasciando la rivelatrice e la B. F. in alternata. Se desidera lo schema elettrico invii la tassa che per gli abbonati è di L. 12.

3438. - MÖLLI CESARE - MILANO. — Costruisca il B.V. 517 e non avrà alcun inconveniente. La selettività di questo apparecchio è ottima.

3439. - TRENTIN ATTILIO - MILANO. — Per utilizzare i condensatori che possiede tolga 10 o 15 spire dai secondari del trasformatore d'entrata, filtro e oscillatore. Se il trasformatore ha le tensioni

uguali a quello della S.E. 101 può usarlo senz'altro. Il potenziometro può andare.

3441. - ABBONATO 2667. — Il microfono va collegato, a mezzo di uno speciale trasformatore microfonico avente il primario adatto alla resistenza del microfono stesso, alla presa del diaframma elettrofonico. Tenendo il microfono nella stessa stanza e cioè vicino all'altoparlante non potrà mai trasmettere, poichè le onde sonore amplificate dall'altoparlante colpiscono la membrana del microfono creando una reazione e quindi un sibilo. Per potere fare trasmissione di parola, il microfono deve essere perfettamente isolato acusticamente dall'altoparlante.

3442. - ABBONATO CARLO TADDEI - GENOVA. — Può trovare le capsule microfoniche a pallini presso la Ditta SAFNAT di Milano, via Donatello 5-bis.

3443. - ABBONATO 2797 - COMO. — Il difetto del Suo apparecchio deve essere prodotto da qualche collegamento errato. La preghiamo perciò inviarci lo schema dell'apparecchio stesso, come è montato attualmente, ed in special modo delle connessioni della prima valvola.

3444. - ABBONATO 2321 - VENEZIA. — La valvola 12A7 non può essere sostituita con le valvole che possiede. La 12A7 è un pentodo di potenza ed una raddrizzatrice monoplastra contenuta nello stesso bulbo. Facendo delle modificazioni, può usare un pentodo a riscaldamento indiretto ed una raddrizzatrice mono o biplastra. La bigriglia a corrente continua nel bigricristallofono, può essere sostituita con una corrente alternata, usando un trasformatore di accensione che dia all'uscita 4 Volta con una presa centrale. Detta presa sarà connessa al negativo della batteria anodica. Il catodo sarà anche esso connesso al negativo. Le modificazioni sono semplicissime.

3445. - A. DOZZI - ROMA. — A prescindere dalla disposizione delle connessioni allo zoccolo portavalvole, e considerato che nell'ottodo il catodo va direttamente a massa, la disposizione schematica resta la stessa.

Nella figura che qui sotto pubblichiamo, può vedere le connessioni allo zoccolo dell'ottodo, visto dal di sotto.

In merito alla bobina oscillatrice, co-

me pure per quelle ad A.F., onde avere una precisione rigorosa le consigliamo



di acquistare dal commercio una serie completa, insieme ai trasformatori di media frequenza.

3446. - ABBONATO 3145. — Il fatto che il suo apparecchio nelle onde medie funziona bene e nelle corte si innesca, dimostra che l'anomalia ha origine nello stadio convertitore.

Siccome le frequenze alte — onde corte — sono molto critiche, è probabile che l'innesco sia originato dal fatto che il circuito oscillante pilota come quello oscillatore sono accordati su frequenze molto vicine.

Questo inconveniente si elimina con un accurato allineamento in modo che tra circuito pilota e quello oscillatore vi sia per tutta la rotazione dei variabili la differenza della frequenza intermedia. Naturalmente vi possono essere molte altre cause, di cui però nella esposizione da Lei fatta non vi è alcun elemento

sintomatico. È sicuro che tutti i collegamenti siano corretti?

3447. - ABBONATO 3269 - PARMA. — Si può sempre aggiungere un'altra valvola, e possiamo fornirle lo schema relativo dopo versata la prescritta tassa.

La A441 deve funzionare con una tensione anodica massima di 40 Volte. Quella ch'Ella possiede, quindi, deve essere difettosa.


3448. - RADIOFILO ROMANO. — Può benissimo usare un trasformatore con secondario A.T. a 200 V., e due condensatori da 4 m.F. in parallelo anziché uno da 8 m.F.

La cuffia — di resistenza 4000 Ω — anziché collegata direttamente tra placca e +, sarebbe bene accoppiarla attraverso un sistema a resistenza-capacità, o meglio impedenza-capacità. Cioè la impedenza (primario o secondario trasformatore intervalvolare a B.F.) andrebbe inserita tra la placca — dopo l'impedenza A.F. — e il + massimo; mentre la capacità — condensatore a carta da 0,1 m.F. — andrebbe collegata tra la placca e la massa, attraverso la cuffia, in modo che questa resti sotto la tensione continua di massa.

3449. - ABBONATO 2163 - PARMA. - *Considera sapere le variazioni da apportare onde possa alimentare il B.V. 517-bis*

con corrente continua di rete per le placche, ed accumulatori per i riscaldatori.

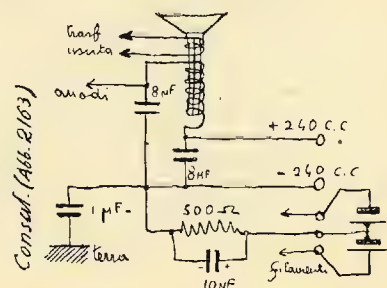Può alimentare benissimo tale apparecchio con corrente continua di rete a 240 Volte per le placche, e continua di accumulatori per i filamenti. Queste batterie devono però avere una certa capacità, dato che il consumo dei riscaldatori è di un paio d'Ampère.



In fig. 2163 può vedere le variazioni schematiche da apportare. Il trasformatore d'alimentazione e la R4100 (sono valvole Zenith) vengono naturalmente eliminati. Nel caso in cui il negativo della rete sia già a terra, può collegare la presa di terra direttamente allo chassis dell'apparecchio. Se no, deve interporre tra la massa dello chassis e la terra un condensatore da 1 m.M. — isolamento 750 Volte o carta paraffinata — e deve curare che tutte le parti metalliche dell'apparecchio siano accuratamente isolate, poichè in questo caso l'operatore deve essere protetto da eventuali

scariche a terra attraverso il suo corpo.

Anche la batteria deve essere accuratamente isolata e protetta, magari racchiusa in una cassetta bene incatramata, internamente, e munita di piedini isolanti.

È bene inoltre che ponga in serie all'aereo un condensatore da 0,001, a mica.

3450. - ABBONATO 3253. — Da quanto Ella espone è da ritenersi che il condensatore elettrolitico sia andato in cortocircuito. Lo provi con un adatto ohmetro, ad apparecchio spento. La placca della rivelatrice, anche se va in cortocircuito con la massa, non può provocare l'abbruciamento dell'80, o quanto meno il deterioramento dell'elettrolitico, anche solamente perchè c'è in serie la resistenza di placca.

Controlli piuttosto se non sia interrotto il circuito di carico, e cioè la continuità del circuito tra il filamento dell'80 e la placca della valvola d'uscita.

3451. - ABBONATO 3223. — Può montare benissimo il suo apparecchio su uno chassis di zinco anziché di alluminio. Non si preoccupi di eventuali perdite nelle masse metalliche; tenga le bobine — di cui ne troverà dati a iosa nelle scorsa riviste — distanti da masse metalliche almeno 6 — 7 centimetri nel senso assiale, e 4 — 5 in quello radiale. La resistenza catodica delle RE114 deve essere nel suo caso di circa 1000-1100 Ω , e non 1730, poichè ne avrebbe una tensione negativa troppo alta.

Dallo schema inviatici va esclusa la resistenza di 4500 Ω , che non ha scopo. Inoltre la cuffia andrebbe accoppiata alla valvola d'uscita a mezzo di un adatto trasformatore — rapporto 1/1 — 2 — oppure di un sistema a impedenza-capacità (veda risposta a Radiofilo Romano). La valvola B491 va bene.

3452. - GINO BENELLINI - SAVONA. — Il materiale da Lei posseduto è sufficiente per intraprendere la costruzione del Progressivo III. La valvola finale di questo apparecchio può essere sostituita con la valvola 47 con qualche leggera modificazione. La resistenza catodica deve essere portata a 400 Ohm e connessa al centro dei filamenti mediante una resistenza potenziometrica da 40 Ohm. Naturalmente Ella deve acquistare una valvola 58.

3453. - ABBONATO FIORANI - PIACENZA. — 1) La corrispondente in alternata della D4, è la D1 4090 Zenith. 2) Un trasformatore da 10 Watt da campanello, modificato nel secondario, si adatta perfettamente allo scopo. Lo si può trovare presso ogni elettricista. Volendo autocostruirselo legga a pag. 913 del n. 21 de «l'antenna» c. a. il calcolo relativo. Il filamento della D1 4090 assorbe circa un Ampère.

Amministrazione delle Poste e Telegrafi
Servizio dei Conti Correnti Postali

Ricevuta di un versamento
di L. (in lettere)
Lire eseguito da
sul c/c N. 3-24227
intestato a:
S. A. Ed. "Il Rostro", - Via Malpighi, 12 - Milano
Addi 193

Bollo lineare dell'Ufficio accettante
Tassa di L.
Cartellino numerato del bollettario di accettazione
L'Ufficiale di Posta
Bollo e data dell'ufficio accettante

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
Servizio dei Conti Correnti Postali

Bollettino per un versamento di
Lire (in lettere)
eseguito da
residente in
via
sul c/c N. 3-24227 intestato a:
S. A. Editrice "IL ROSTRO", - Via Malpighi, 12 - MILANO
nell'Ufficio dei conti di Milano
Addi 193

Firma del versante
Bollo lineare dell'Ufficio accettante
Tassa di L.
Cartellino numerato del bollettario di accettazione
L'Ufficiale di Posta
Bollo e data dell'ufficio accettante
Mod. ch 8 bis

Amministrazione delle Poste e dei Telegrafi
SERVIZIO DEI CONTI CORRENTI POSTALI

Certificato di Allibramento
Versamento di L.
eseguito da
residente in
via
sul c/c N. 3-24227 intestato a:
Soc. A. Editr. "Il Rostro", - Milano
Addi 193

Bollo lineare dell'ufficio accettante
Tassa di L.
Cartellino numerato del bollettario ch 9
Indicare a tergo la causale del versamento
Bollo e data dell'ufficio accettante

Per abbonarsi

basta staccare l'unito modello di Conto Corrente Postale, riempirlo, fare il dovuto versamento e spedirlo. Con questo sistema, semplice e pratico si evitano ritardi, disguidi ed errori. Nell'abbonarvi non dimenticate di fare acquisto di qualcuna delle nostre edizioni.



INDUSTRIE GRAFICHE
AMEDEO NICOLA & C.

VARESE
VIA C. ROBBIONI, 23
TELEFONO N. 13-87

AVVERTENZE

Il versamento in conto corrente è il mezzo più semplice e più economico per effettuare rimesse di denaro a favore di chi abbia un c/c postale.

Chiunque, anche se non è correntista, può effettuare versamenti a favore di un correntista. Presso ogni ufficio postale esiste un elenco generale dei correntisti, che può essere consultato dal pubblico.

Per eseguire il versamento il versante deve compilare in tutte le sue parti, a macchina o a mano, purché con inchiostro, il presente bollettino (indicando con chiarezza il numero e la intestazione del conto ricevente qualora già non vi siano impressi a stampa) e presentarlo all'ufficio postale, insieme con l'importo del versamento stesso.

Sulle varie parti del bollettino dovrà essere chiaramente indicata, a cura del versante, l'effettiva data in cui avviene l'operazione.

Non sono ammessi bollettini recanti cancellature, abrazioni o correzioni.

I bollettini di versamento sono di regola spediti, già predisposti, dai correntisti stessi ai propri corrispondenti; ma possono anche essere forniti dagli altri uffici postali a chi li richieda per fare versamenti immediati.

A tergo dei certificati di allibramento i versanti possono scrivere brevi comunicazioni all'indirizzo dei correntisti destinatari, cui i certificati anzidetti sono spediti a cura dell'Ufficio conti rispettivo.

L'Ufficio postale deve restituire al versante, quale ricevuta dell'effettuato versamento, l'ultima parte del presente modulo, debitamente completata e firmata.


Spazio per la causale del versamento. (La causale è obbligatoria per i versamenti a favore di Enti ed Uffici pubblici).

Parte riservata all'Ufficio dei conti

N. dell'operazione
Dopo la presente operazione
ne il credito del conto è di

L.

Il Direttore dell'Ufficio

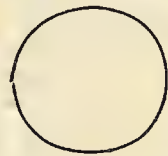

S. A. Editrice "Il Rostro"

Via Malpighi, 12 - Milano - Tel. 24443

C. P. E. 225-438

"l'antenna", quindicinale illustrato dei radiofilii italiani. La più diffusa pubblicazione di radiotecnica, indispensabile a chi coltivi gli studi radiofonici sia per ragioni professionali sia per diletto.

Abbonamento annuo L. 30.-

Semestrale L. 18.-

Edizioni:

F. De Leo: *Il dilettante di onde corte* L. 5

R. Mazzucconi: *Scricciolo quasi un uccello*, vol. in grande form. con copertina in tricotomia e più di 100 illustrazioni a colori; il più bel romanzo da ragazzi L. 20.-

F. De Leo: *La pratica dei ricetrasmittitori a O. C.*

Notizie varie

+ Alle ore 22 del 31 dicembre u. s. la Radio-Ginevra ha trasmesso un interessantissimo *Kaleidofilm*, ossia l'annata sonora. Gli strumenti perfezionati di registrazione che tutti gli studi oggi posseggono, consentono di conservare numerosi e notevolissimi documenti sonori di carattere assai vario. Ciò ha reso possibile la compilazione di detto *Kaleidofilm*, per dare, in sintesi, l'attività radiofonica nel 1935, con un documentario, che era anche un doveroso tributo di riconoscenza alla fatica incessante e spesso ingrata di cronisti e di tecnici.

+ La sera dell'8 corr. il prof. A. Oltramare dell'Università di Ginevra ha tenuto al microfono di Radio-Ginevra una conferenza celebrativa del binilenario d'Orazio.

+ L'Eiar ha trasmesso la radiocommedia « Microfoni invisibili », che non ha pienamente soddisfatto il pubblico e la critica. È sembrato che l'autore abbia abusato di mezzi estranei all'arte per conseguire un facile successo.

+ Una protesta è stata diretta dalla Società di Navigazione proprietaria del transatlantico « Normandie », contro la Compagnia delle Radiotrasmissioni britannica, per aver questa consentito la diffusione dalle proprie stazioni d'una inserzione pubblicitaria, a carattere diffamatorio, concernente il detto « Normandie ».

I manoscritti non si restituiscono. Tutti i diritti di proprietà artistica e letteraria sono riservati alla Società Anonima Editrice « Il Rostro ».

S. A. ED « IL ROSTRO »

D. BRAMANTI, direttore responsabile
Stabilimento Tipografico A. Nicola e C.
Varese, via Robbioni

Piccoli Annunzi

L. 0,50 alla parola; minimo 10 parole per comunicazione di carattere privato. Per gli annunzi di carattere commerciale, il prezzo unitario per parola è triplo.

I « piccoli annunzi » debbono essere pagati anticipatamente all'Amministrazione de l'« Antenna ».

Gli abbonati hanno diritto alla pubblicazione gratuita di 12 parole all'anno.

SVENDO « Radio per Tutti » 1929-1934. Strumia, Maestro - Savigliano (Cuneo).

VENDO chitarra trentadue corde, canocchiale marina, o cambiarei con Radio. - Renaldi Matteo - Cuneo.



Mod. E-525 F

Supereterodina a 5 valvole di tipo europeo AK1, AF2, E444, E443H, 1561 - per onde lunghe, medie e corte; scala indicativa delle stazioni a illuminazione diretta; controllo di volume automatico e manuale; controllo di tonalità; altoparlante elettrodinamico di diametro 23 cm.; motorino e pick-up di alta qualità; trasformatore di alimentazione per 115-130-160-220 volti.

CONDENSATORI VARIABILI
POTENZIOMETRI "LAMBDA",
a grafite ed in filo a contatto indiretto

S.A. ING. OLIVIERI & GLISENTI

VIA BIELLA N. 12

TORINO

TELEFONO 22-922



Mod. A-435 M

Supereterodina a 5 valvole di tipo americano - 57, 58, B7, A5, 80 - per onde medie; scala indicativa delle stazioni a illuminazione diretta; controllo di volume automatico e manuale; attacco fonografico; altoparlante elettrodinamico di diametro 18 cm.; trasformatore per 115 - 130 - 160 - 220 volti.



RADIOAMATORI!

il Super Vega 9

vi darà più di quanto
possiate attendervi.



PRODOTTI
ITALIANI

SUPERETERODINA A 9 VALVOLE ONDE CORTE - MEDIE E LUNGHE

CONSOLTRIONDA C.G.E.

PREZZO IN CONTANTI L. 3400
A RATE: L. 680 IN CONTANTI E 12
EFFETTI MENSILI DA L. 244 CAD.

(Valvole e lusse governi comprese. Escluso l'abbon. alle radioaudizioni)

FONOTRIONDA C. G. E.

RADIOFONO GRAFO
PREZZO IN CONTANTI L. 4150
A RATE: L. 830 IN CONTANTI E 12
EFFETTI MENSILI DA L. 298 CAD.

COMPAGNIA GENERALE DI ELETTRICITA' - MILANO